

---

## 0.1 Implementazione

L'interfaccia del componente è la seguente:

```
1 entity scan_chain is
2   generic(
3     width : integer := 8;
4     shift_direction : std_logic := '1'
5   ); Port (
6     clock : in  STD_LOGIC;
7     en : in  STD_LOGIC;
8     reset_n : in STD_LOGIC;
9     scan_en : in  STD_LOGIC;
10    d_reg : in  STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0);
11    scan_in : in  STD_LOGIC;
12    q_reg : out STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0);
13    scan_out : out STD_LOGIC
14  );
15 end scan_chain;
```

Codice Componente 1: Implementazione data-flow dell'anodes manager.

In ingresso, oltre ai segnali di *clock*, *enable* e *reset*, il componente avrà i seguenti segnali:

- *scan\_en*: bit di selezione della modalità di funzionamento (1 per modalità normale, 1 per modalità controllo);
- *d\_reg*: valori in ingresso dei flip-flop nel registro;
- *scan\_in*: valore in ingresso da inserire nel registro in caso di shift;

In uscita, invece, *q\_reg* sarà l'uscita del registro, mentre *scan\_out* sarà il bit tirato fuori dal registro in caso di shift.

Per quanto riguarda l'implementazione, è stata utilizzata una descrizione di tipo *structural*. In particolare, è stato generato un numero di flip-flop multiplexati pari al valore generico *width*, che rappresenta il parallelismo del registro. Tale componente è un tipo particolare di flip-flop D il cui ingresso viene prima selezionato tramite multiplexer. Per generare un registro che effettui shift a destra, si fissa come *scan\_in* di ogni flip-flop il valore in uscita del flip-flop precedente (alla sua sinistra), dopodiché si utilizza il multiplexer per decidere quale ingresso portare nel flip-flop. In particolare, *scan\_en* sarà il segnale di selezione: se 0 (modalità normale), in ingresso avremo il corrispettivo valore in ingresso di *d\_reg*, se 1 (modalità controllo) l'ingresso del flip-flop sarà *scan\_in*, e dunque l'uscita di quello precedente. Il discorso è analogo nel caso di shift a sinistra: in base al valore generico *shift\_direction* si stabilisce quale tipologia di shift register si vuole generare e dunque come collegare tra loro i flip-flop. L'implementazione completa è consultabile qui: *scan\_chain.vhd*.

## 0.2 Simulazione

Per testing, si è effettuata una simulazione behavioural del componente: durante tale simulazione, si è utilizzato il componente in entrambe le sue modalità di funzionamento con la stringa '00000111'. In particolare, dapprima si è utilizzata la modalità normale (*scan\_en*=0) per caricare il valore nel registro. Dopodiché, quando *scan\_en*=1, il registro si comporta correttamente come uno shift register, shiftando i bit a sinistra ad ogni fronte di salita del clock. Una volta posto di nuovo *scan\_en*=0, il registro smette di shiftare le cifre e, al successivo fronte di salita del clock, carica di nuovo il valore in ingresso nel registro. I risultati sono consultabili in fig. 2.

Per completezza, in fig. 3 è stato riportato il risultato della simulazione con shift a destra (*shift\_direction*=1), perfettamente coerente con il comportamento atteso.

## 0.3 Approfondimento: Scan Chain On Board

Oltre alla classica simulazione, per testare il corretto funzionamento della scan chain abbiamo deciso di provare tale componente sulla board.

In particolare si è realizzata una top level entity che utilizza la scan chain per sostenere il valore in ingresso alla batteria di display a 7 segmenti presenti sulla board.

L'interfaccia della top level entity è la seguente :

```
1 [...]
2
3 entity scan_chain_on_board is
4     Port ( clock      : in  STD_LOGIC;
5           scan_in     : in  STD_LOGIC;
6           scan_clk    : in  STD_LOGIC;
7           scan_en     : in  STD_LOGIC;
8           scan_out    : out STD_LOGIC;
9           anodes      : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
10          cathodes    : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
11 );
12 end scan_chain_on_board;
13
14 [...]
```

Codice Componente 2: Interfaccia top level entity .

In ingresso, oltre ai segnali di *clock*, *scan\_in* e *scan\_en* abbiamo anche *scan\_clk*. Quest'ultimo segnale è il clock per la scan chain, ma essendo quello della board un segnale a frequenza troppo elevata, che ci avrebbe impedito di apprezzare il funzionamento della scan chain <sup>1</sup>. Pertanto abbiamo deciso, anche se sbagliato, di dare manualmente un impulso "per simulare un clock personalizzato" premendo un pulsante presente sulla board. Quest'ultima scelta errata ci è stata segnalata anche

<sup>1</sup>anche con un clock negli ordini dei khz premendo il pulsante associato a *scan\_en* venivano eseguite troppe operazioni di shif

 


Figura 1: Architettura del componente scan\_chain.

 


Figura 2: Simulazione del componente scan chain (shift a sinistra).

 


Figura 3: Simulazione del componente scan chain (shift a sinistra).

---

dal tool di sintesi, infatti mappando `scan_clk` su un pulsante viene generato un errore, ma lo stesso tool suggerisce l'opportuna modifica da effettuare al file `ucf` per poter bypassare tale errore<sup>2</sup>.


Di seguito il mapping di `scan_en` e di `scan_clk` sull'`ucf`:

```
1 [...]
2 #bottone centrale
3     NET "scan_en"                LOC=N17 | IOSTANDARD=LVCMOS33; #IO_L9P_T1_DQS_14
4 #bottone inferiore
5     NET "scan_clk"              CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE | LOC=P18 |
6     IOSTANDARD=LVCMOS33; #IO_L9N_T1_DQS_D13_14
7 [...]
```

Codice Componente 3: Interfaccia top level entity .

Per testare il funzionamento del componente, bisogna settare il bit in ingresso alla scan chain spostando il primo switch e poi premere il pulsante centrale per abilitare l'operazione di shift e simulare i colpi di clock premendo il pulsante in basso. Se il bit in uscita alla scan chain è alto allora il primo led della batteria si illuminerà.

 L'implementazione completa della top level \_entity è consultabile qui: `scan_chain_on_board.vhd`.



---

<sup>2</sup>Aggiungere al file `ucf` "`CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE`" alla riga dove si effettua il mapping del bottone.