



# Macchine aritmetiche

prof. Antonino Mazzeo

ing. Alessandra De Benedictis

## **Testi di riferimento**

Franco Fummi, Mariagiovanna Sami, Cristina Silvano - Progettazione digitale - McGraw-Hill  
Bolchini, Brandolese, Salice, Sciuto – Reti Logiche – Apogeo

# Progettare sistemi embedded

Il progetto di un sistema embedded comporta una serie di scelte che riguardano:

- La selezione della tecnica di rappresentazione dei dati
- La selezione o il progetto di algoritmi per l'elaborazione dei dati
- La selezione delle piattaforme hardware da utilizzare
- Il partizionamento HW-SW

Molte delle attività coinvolte hanno a che fare con lo studio di algoritmi e circuiti aritmetici, specie in presenza dei sistemi che prevedono una grossa quantità di data processing (cifratura, processamento di immagini, firma digitale, biometria)

# Cosa realizzare in HW e cosa in SW?

- Tipologie di piattaforme hardware:
  - Processore general purpose (microprocessori, microcontrollori)
  - Processore dedicato (microprocessori evoluti, DSP)
  - Hardware speciale (FPGA, ASIC)
- La scelta della piattaforma HW e il partizionamento HW/SW dipendono da:
  - Dimensione del sistema
  - Prestazioni
  - Costo
  - Consumo energetico
  - Affidabilità..
- Tipicamente si usa un approccio software in presenza di requisiti non stringenti sulle prestazioni, mentre si usano appositi *coprocessori hardware* per le operazioni critiche

# Approcci possibili

- Approccio hardware
  - Circuiti distinti per ciascuna operazione aritmetica con differenti architetture
- Approccio firmware
  - Circuiti specifici per fare operazioni semplici
  - Operazioni complesse sintetizzate a partire dall'algoritmo di implementazione, realizzando una unità di controllo che attiva le unità aritmetiche, i registri e i percorsi tra essi.
- Approccio software
  - Soluzione analoga al firmware ma meno efficiente che fa uso di una macchina virtuale più complessa

# In taluni casi si ricorre a memorie ROM

- Per operazioni semplici (ad un solo operando) si usano tabelle memorizzate in ROM
- Esempio  $A^2$

Addr	Val
------	-----

0	0
---	---

1	1
---	---

2	4
---	---

3	9
---	---

4	16
---	----

...	...
-----	-----

# Presentazione dati ingresso-uscita

- **Presentazione in parallelo (a)**
  - I bit degli operandi sono presentati in ingresso e i risultati sono calcolati *contemporaneamente* (a meno dei ritardi di propagazione)
- **Presentazione seriale pura (b)**
  - Alle linee di ingresso sono presentati *sequenzialmente* nel tempo i bit degli operandi, e analogamente i bit del risultato appaiono in uscita sequenzialmente.
  - Little-endian (primo bit il meno significativo)
  - Big-endian (primo bit il più significativo) ha senso per la divisione ma non per somma e moltiplicazione
- **Presentazione seriale a gruppi di bit**
  - Una voce è divisa in gruppi di bit: i gruppi omologhi sono presentati in parallelo mentre gruppi della stessa voce sono applicati in serie.
- **Presentazione mista (c)**
  - Uno dei due operandi è presentato in parallelo, mentre l'altro con modalità seriale

# Tipo di presentazione Vs unità aritmetica

Il tipo di presentazione dei dati influisce su:


- natura dell'unità aritmetica:
  - Rete combinatoria per presentazione parallela
  - Rete sequenziale negli altri casi
- complessità
  - Seriale è più piccola e economica di una parallela
- velocità
  - Seriale richiede molti impulsi di clock (rete sequenziale)
  - Parallela più veloce (solo ritardi rete combinatoria)

# Operazioni aritmetiche su numeri interi


## SOMMA



# HALF ADDER

 

(a)  $S = xy' + x'y$   
 $C = xy$

 


(b)  $S = x \oplus y$   
 $C = xy$

Fig. 4-5 Implementation of Half-Adder

<b><math>x</math></b>	<b><math>y</math></b>	<b><math>S</math></b>	<b><math>C</math></b>
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

# FULL ADDER

$x_i$	$y_i$	$c_i$	$s_i$	$c_{i+1}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

$x \backslash y c$	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$$C = xy + xc + yc = xy + c(x+y)$$

si può scrivere come:

$$C = xy + c(x \oplus y)$$

$x \backslash y c$	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

$$S = x'y'c + x'yc' + xy'c' + xyc = x \oplus y \oplus z$$

# FULL ADDER: realizzazione mediante half adder


Full adder realizzato mediante due half adder ed una porta or per la composizione del riporto uscente secondo le espressioni precedentemente mostrate

$$C_H = xy$$

$$S_H = x \oplus y$$

$$C_F = xy + z(x \oplus y)$$

$$S_F = x \oplus y \oplus z$$

 


# Sommatori a propagazione di riporto

# Somma di interi positivi: procedura manuale

<b>riporto</b>	0	1	1	1	1	
<b>1° addendo</b>	0	0	0	1	0	1
<b>2° addendo</b>	0	0	1	0	1	1
<b>risultato</b>	0	1	0	0	0	0

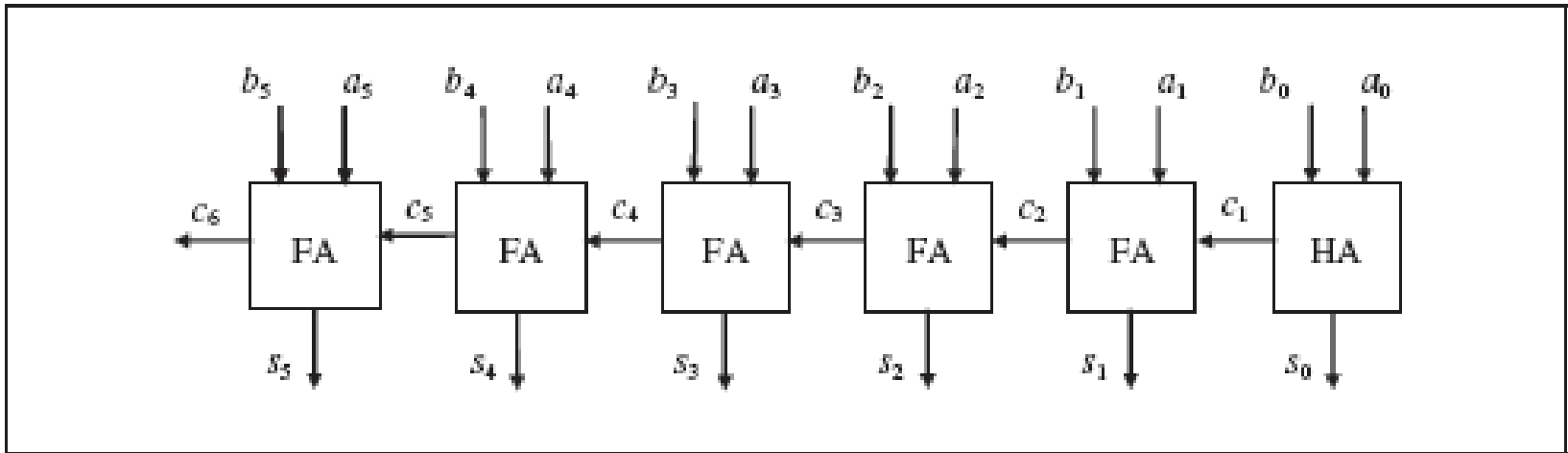
# Sommatore a propagazione riporti o *ripple carry adder*



La struttura del sommatore a propagazione dei riporti deriva dall'algoritmo manuale per la somma di due numeri interi positivi di  $n$  bit ciascuno:

- la cella a destra riceve i bit meno significativi dei due addendi e produce la somma  $s_0$  ed il riporto  $c_1$  in entrata alla seconda cella;
- la seconda cella da destra riceve i bit  $a_1$  e  $b_1$  dei due addendi ed il riporto  $c_1$  dallo stadio precedente e produce la somma  $s_1$  ed il riporto  $c_2$  allo stadio successivo, e così via.
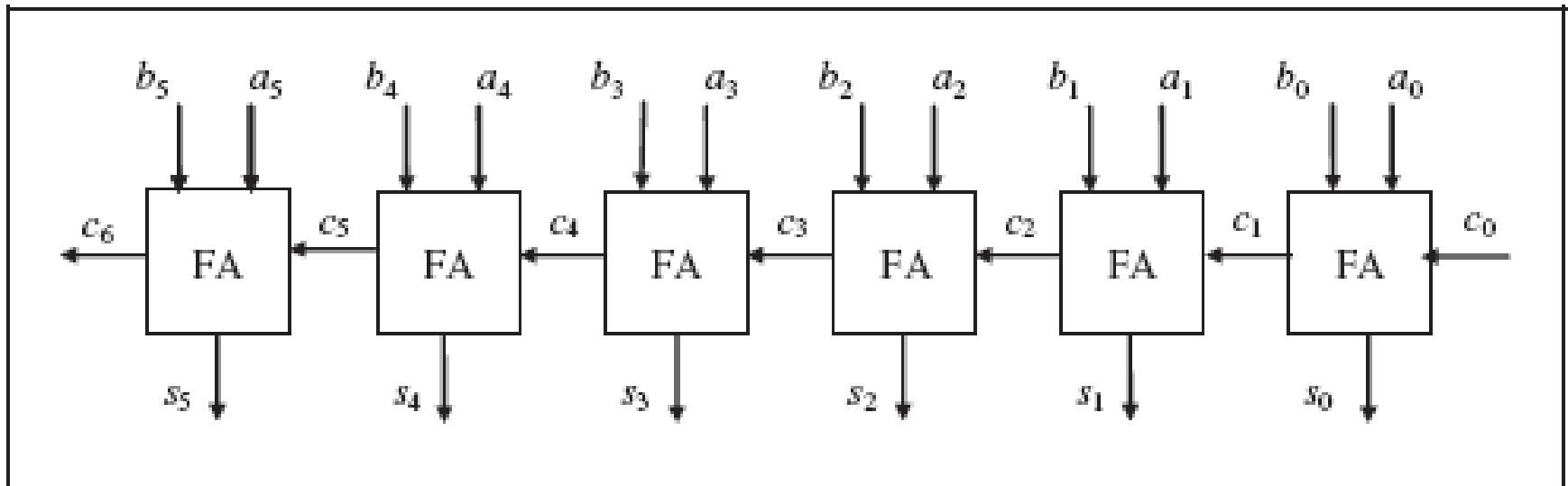
# *Ripple carry adder* costituito da n Full Adder



Ponendo  $c_0=0$  è possibile ottenere una struttura più regolare costituita da n dispositivi full adder identici connessi in serie.


Il circuito è in grado di eseguire somme algebriche tra numeri rappresentati in complemento a 2 (l'eventuale riporto nella colonna a sinistra di quella più significativa deve essere ignorato)

# Sommatore a propagazione di riporti o *ripple carry adder*

- Circuito estremamente regolare
  - Costituito da celle tutte identiche fra loro e interconnesse mediante uno schema che si ripete anch'esso identicamente
  - Rete iterativa monodimensionale
  - Flusso di informazione monodirezionale con celle combinatorie



# *Ripple carry adder* : ritardo e area

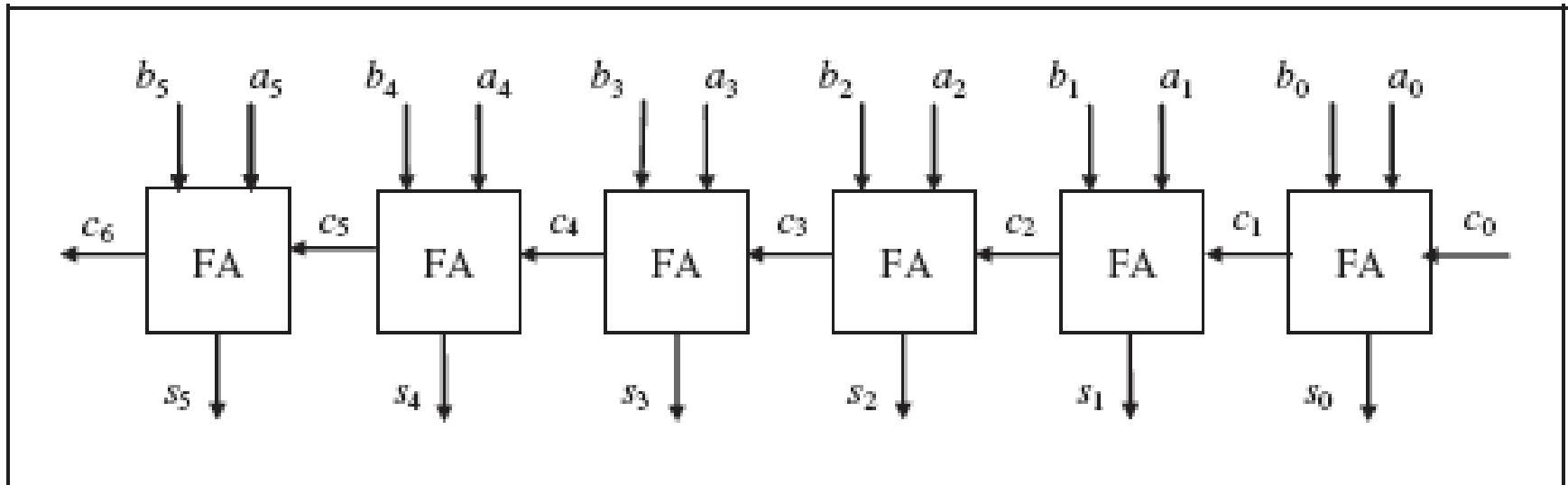

$$C = xy + z(x \oplus y)$$
$$S = x \oplus y \oplus z$$


- ❑ il ritardo è pari a  $2\Delta n$  per la somma di operandi da  $n$  bit, se  $\Delta$  è il ritardo di porta
- ❑ l'area occupata è di  $5n$  porte logiche

# Sottrattore su n bit basato su *ripple carry adder*


□ Effettuare l'operazione di sottrazione **A-B** con A e B entrambi addendi su n bit, equivale ad effettuare l'operazione di addizione fra A e il complemento a 2 di B: **A+(-B)**

□ Il complemento a 2 di B viene ottenuto aggiungendo 1 al complemento diminuito di B:

$$-B = b'_{n-1}b'_{n-2}...b'_0 + 1$$

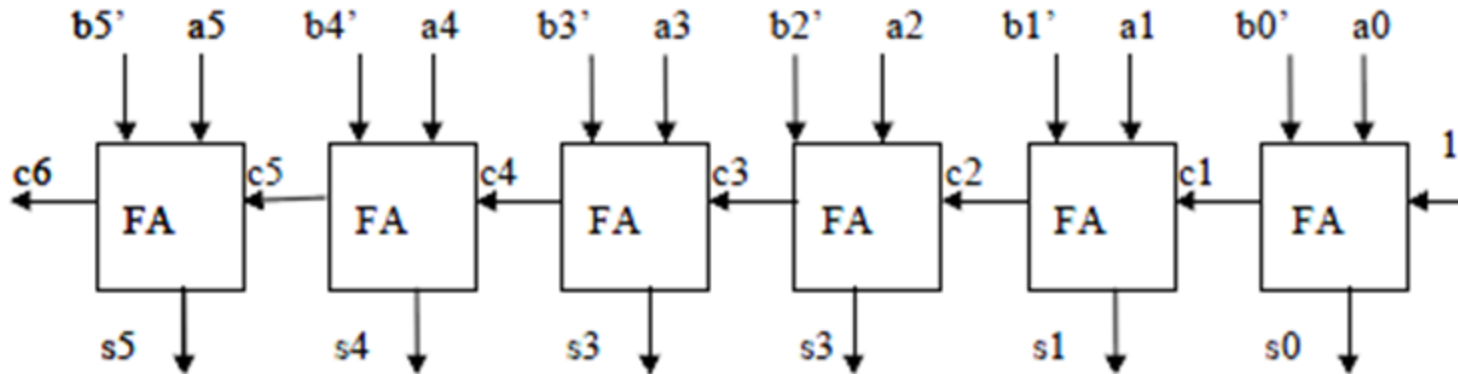

# Circuito adder/subtractor su n bit

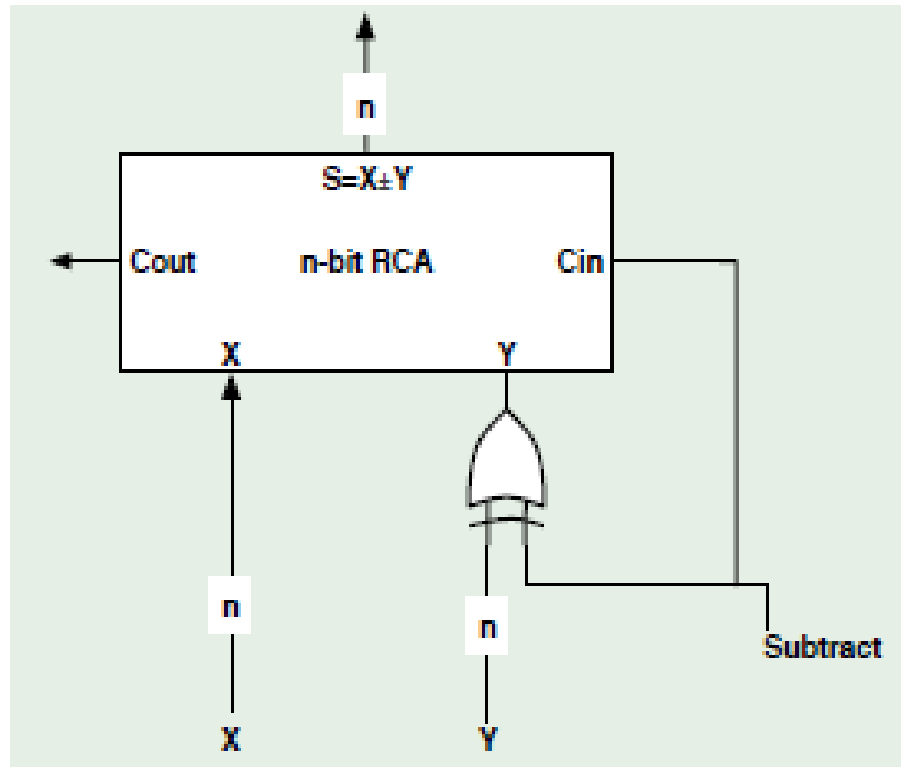

$$X = X \text{ xor } 0$$
$$\text{not } X = X \text{ xor } 1$$

$$\begin{aligned} Y - X &= Y + (-X) = \\ &= Y + (\text{not } X + 1) = \\ &= Y + \text{not } X + 1 \end{aligned}$$

Quando il segnale subtract vale 1 l'addizionatore prende in ingresso Y e X negato (dato da  $X \text{ xor } 1$ ); aggiungendo 1 alla somma finale (carry in = 1 ) si ottiene di fatto l'operazione  $Y - X$

Sommatori con valutazione  
parallela dei riporti

# Limiti dei sommatore RCA

❑ Il sommatore ripple carry presenta prestazioni scarse a causa della propagazione dei riporti (il ritardo è pari a  $2\Delta n$  per la somma di operandi da  $n$  bit, se  $\Delta$  è il ritardo di porta)

❑ Nasce la necessità di sviluppare nuove architetture che presentino tempi di propagazione inferiori:

- ✓ Potendo disporre in anticipo di tutti i riporti la somma sui vari bit potrebbe essere calcolata in parallelo

- ✓ Si introducono due funzioni ausiliarie  $P_i$  e  $G_i$ , dette di propagazione e di generazione rispettivamente, e definite come:

$$P_i = x_i + y_i$$

$$G_i = x_i y_i$$

# Condizioni di generazione e propagazione dei riporti

$P_i = x_i + y_i$  *condizione di propagazione*

$G_i = x_i y_i$  *condizione di generazione*

Il riporto in uscita dallo stadio i-esimo assume la forma:

$c_{i+1} = x_i y_i + (x_i + y_i) c_i = G_i + P_i c_i$  dove  $c_i$  può essere scritto come:

$c_i = x_{i-1} y_{i-1} + (x_{i-1} + y_{i-1}) c_{i-1} = G_{i-1} + P_{i-1} c_{i-1}$  da cui:

$$c_{i+1} = G_i + P_i c_i = G_i + P_i (G_{i-1} + P_{i-1} c_{i-1}) = \mathbf{G_i + P_i G_{i-1} + P_i P_{i-1} c_{i-1}}$$

Ripetendo lo stesso procedimento è possibile esprimere ciascun riporto in funzione di  $c_0$

$$c_1 = G_0 + P_0 c_0$$


$$c_2 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 c_0$$

$$c_3 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 c_0$$

$$c_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 c_0$$

.....

# Sommatore *carry look-ahead*

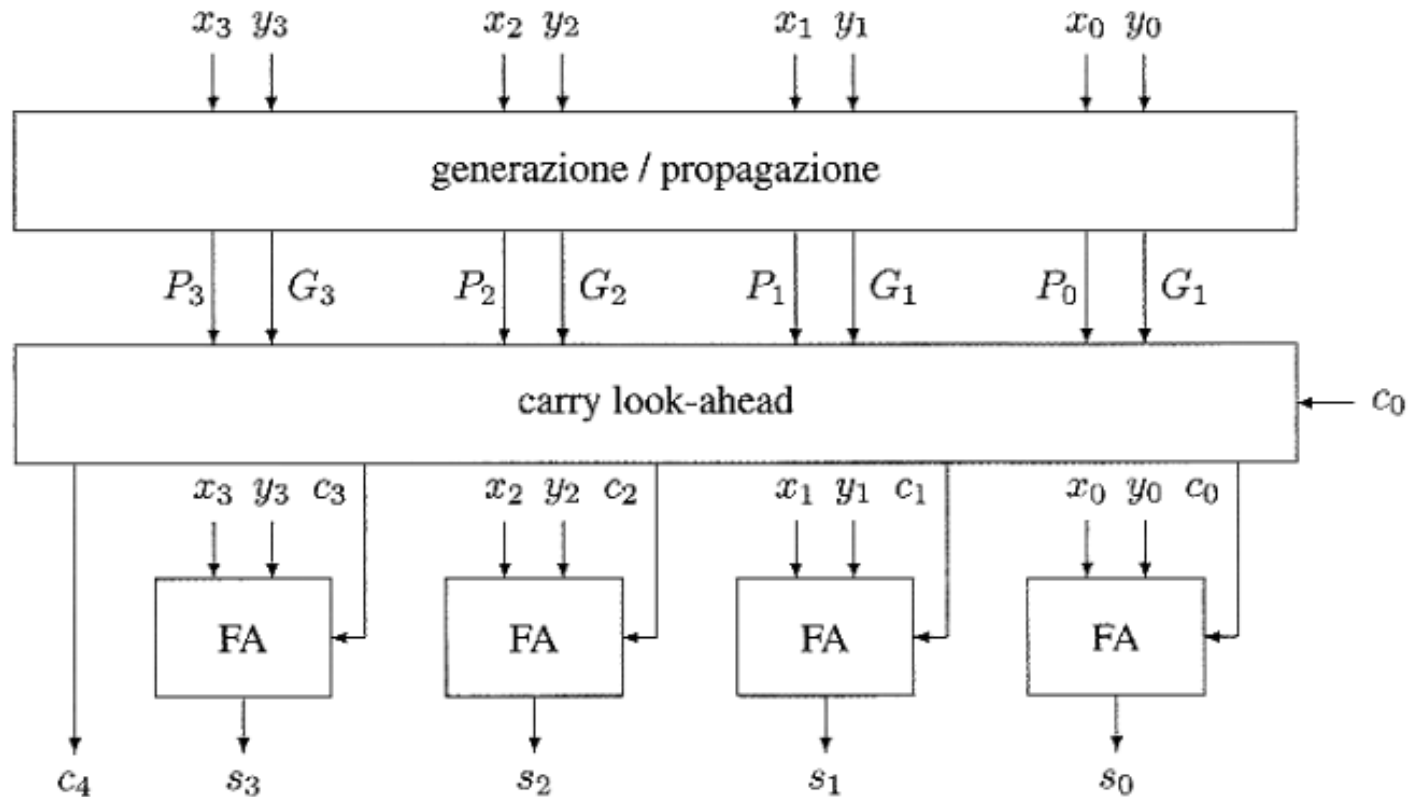


Il ritardo è pari a **5  $\Delta$**  poiché:

- ❑ Il calcolo di P e G avviene contemporaneamente ed impiega  $\Delta$ ;
- ❑ Il calcolo dei riporti impiega  $2 \Delta$  poiché tutti i riporti sono espressioni SoP;
- ❑ Il FA ha un ritardo di  $2 \Delta$ ;

Si può dimostrare che l'area occupata è pari a  $(n^2 + 9n)/2$
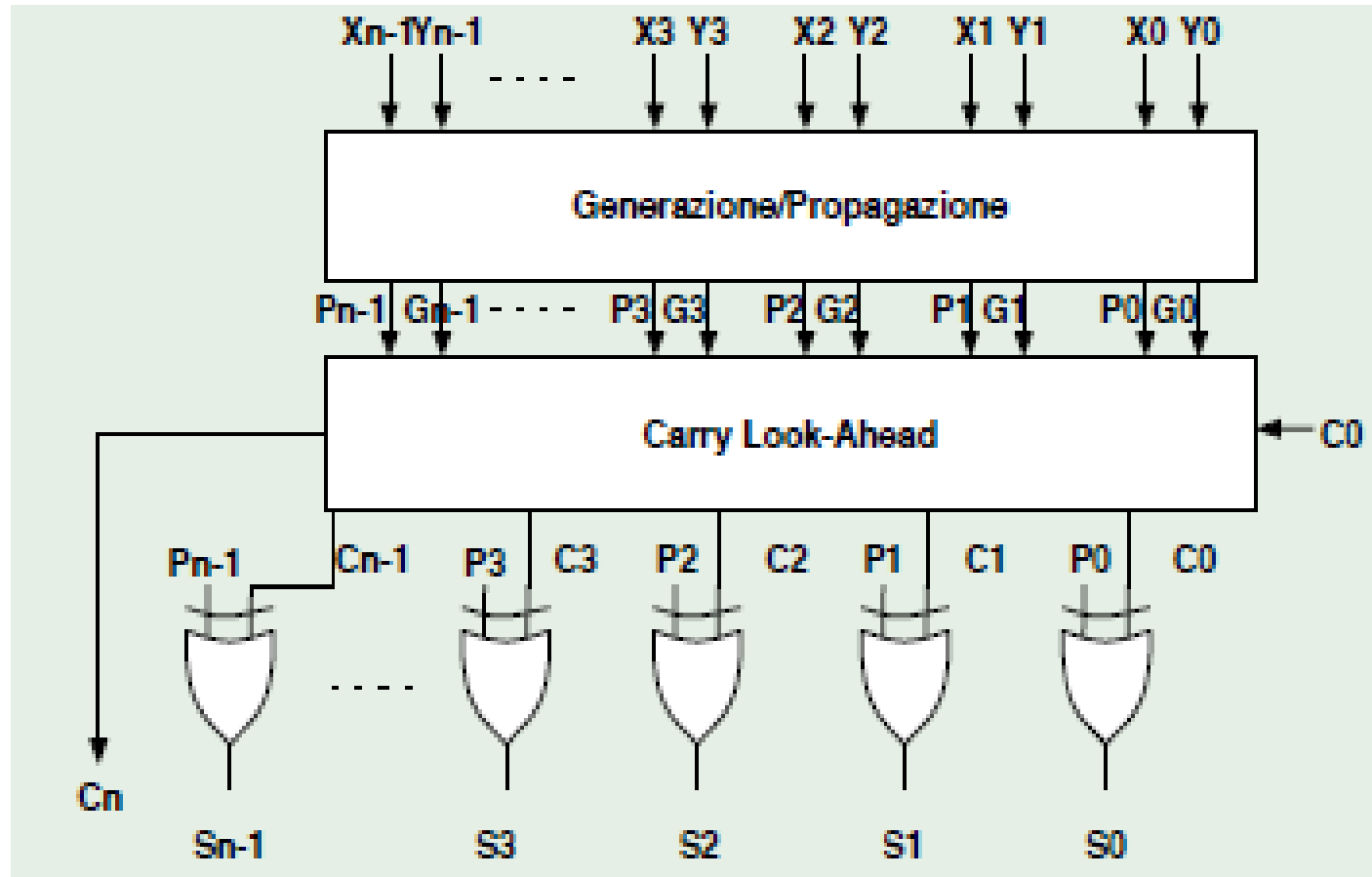
# Sommatore *carry look-ahead*: *osservazioni*

Ricordiamo che:  $S = x \oplus y \oplus C_{in} = P \oplus C_{in}$






Sommatori veloci

# Sommatori carry-Select

Il problema dell'architettura RCA è che la carry chain varia linearmente con il numero di bit. Si può pensare di suddividere tale catena in catene più corte.

- ❑ Supponiamo di dividere un normale RCA in  $P$  blocchi, ciascuno dei quali somma  $M$  bit:
  - il primo blocco è un RCA di  $M$  bit che restituisce in uscita la somma su  $M$  bit ed il riporto in uscita (overflow);
  - i blocchi successivi contengono 2 RCA: entrambi effettuano la somma degli stessi  $M$  bit ma uno ha  $C_{in} = 0$ , l'altro  $C_{in} = 1$ .

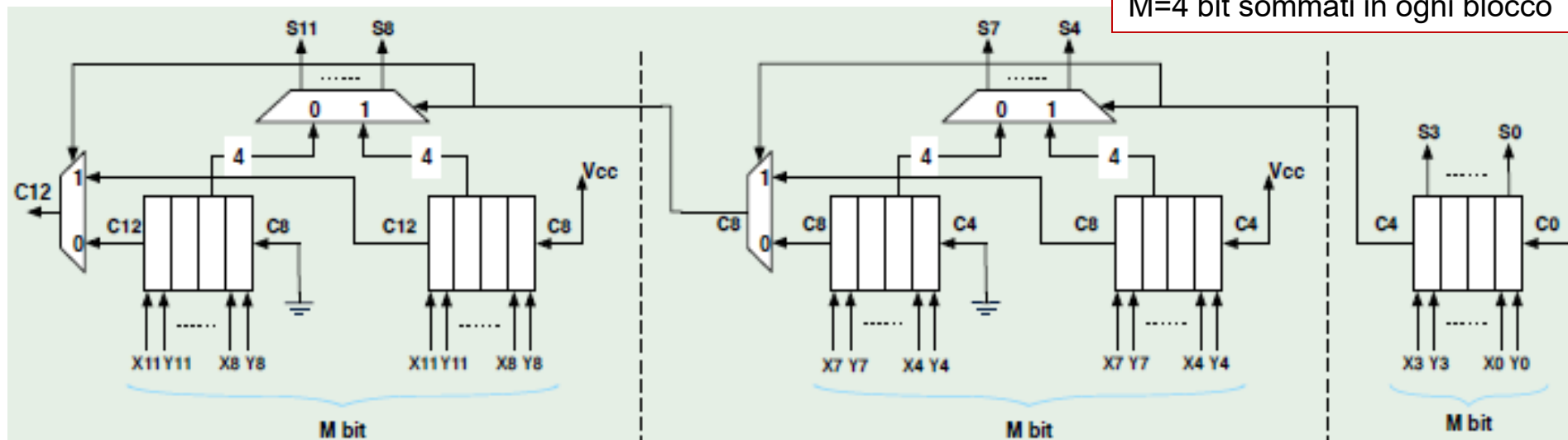$P=3$  blocchi  
 $M=4$  bit sommati in ogni blocco




# Sommatori carry-Select

Definiamo TFA e TMUX i tempi di propagazione rispettivamente del Full Adder e del Multiplexer;

- ❑ Il CM, ovvero il carry in uscita dal primo blocco, è disponibile al tempo  $M \cdot TFA$ ;
- ❑ Le somme ed il carry all'uscita del secondo blocco saranno disponibili al tempo  $M \cdot TFA + TMUX$ ;
- ❑ Le somme ed il carry finali saranno disponibili al tempo

$$T = M \cdot TFA + (P-1) \cdot TMUX.$$

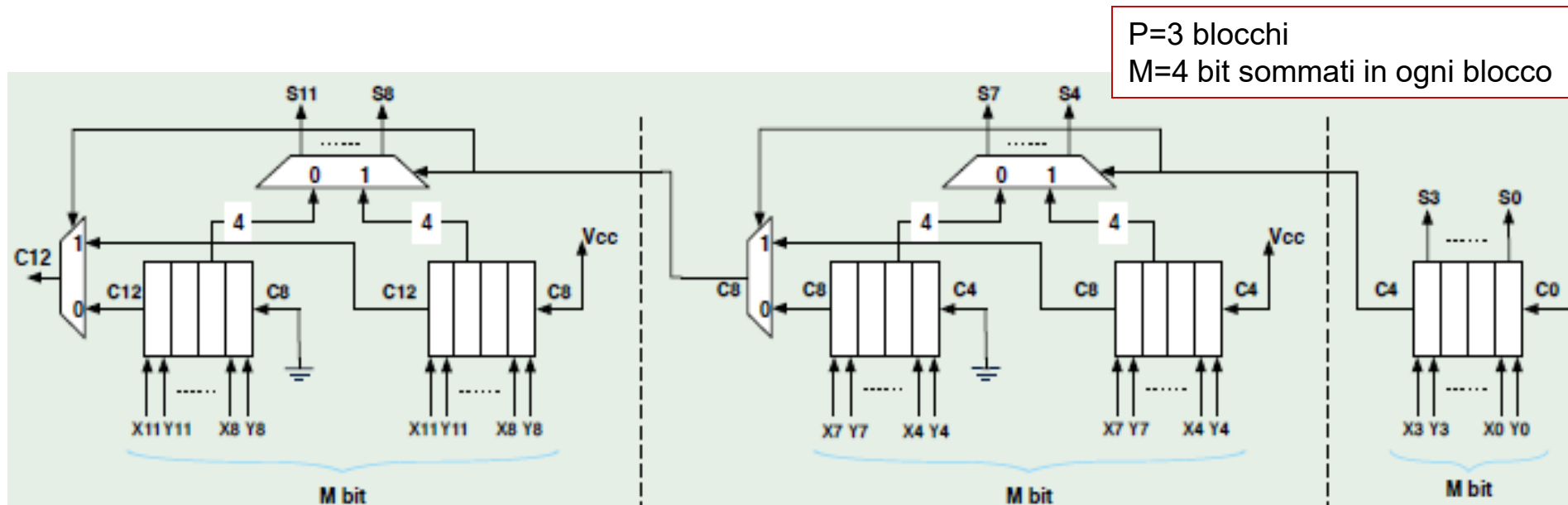

# Sommatori carry-Select

$$T = M \cdot T_{FA} + (P-1) \cdot T_{MUX}.$$

- Nota la legge che regola il tempo di propagazione dell'architettura è possibile ottimizzarla:

- ***noti  $T_{FA}$  e  $T_{MUX}$ , quali sono  $P$  ed  $M$  che minimizzano il tempo?***

- Il problema di minimo è però ad una sola variabile, poiché  $M = N/P$

$$T = N/P \cdot T_{FA} + (P-1) \cdot T_{MUX}$$

- $\frac{dT_p}{dP} = -\frac{n \cdot T_{FA}}{P^2} + T_{MUX} = 0;$

- $\hat{P} = \sqrt{\frac{N \cdot T_{FA}}{T_{MUX}}};$

- $\hat{M} = \frac{N}{\hat{P}} = \sqrt{\frac{n \cdot T_{MUX}}{T_{FA}}};$

- $\hat{T}_p = \hat{M} \cdot T_{FA} + (\hat{P} - 1) \cdot T_{MUX} = 2 \cdot \sqrt{N \cdot T_{FA} \cdot T_{MUX}} - T_{MUX}.$

- Il miglioramento rispetto al ripple carry è sensibile quando  $N$  è elevato
- L'occupazione d'area è circa il doppio


Somma di più operandi:  
sommatori carry save

# Somma di operandi multipli

□ Si consideri la somma  $S = X + Y + Z$

Utilizzando due sommatori in cascata si può realizzare tale operazione come  $S = (X + Y) + Z = T + Z$

 Considerando un'architettura composta da due sommatori ripple-carry la somma relativa al bit  $i$ -esimo può essere effettuata con il seguente schema:



Secondo questo schema si ricava che

$$t_i = x_i + y_i + c_{i,0}$$


$$s_i = t_i + z_i + c_{i,1}$$

da cui:

$$s_i = (x_i + y_i + z_i) + c_{i,0} + c_{i,1}$$
 
# Sommatori *carry save*

$$s_i = (x_i + y_i + z_i) + c_{i,0} + c_{i,1}$$




❑ La somma del bit  $i$ -esimo dei 3 operandi può essere effettuata da un full adder che realizza la logica di salvataggio del riporto (indicato con il simbolo CS)

❑ Nel full adder a valle entrano i riporti generati nel livello superiore dalla somma dei bit  $(i-1)$ -esimi


Utilizzando il modulo di base mostrato si possono costruire sommatore carry save con operandi di dimensione arbitraria: i blocchi CS operano in parallelo in quanto non sono soggetti alla propagazione del riporto mentre i blocchi FA sono connessi a formare un sommatore ripple-carry

# Sommatori *carry save*

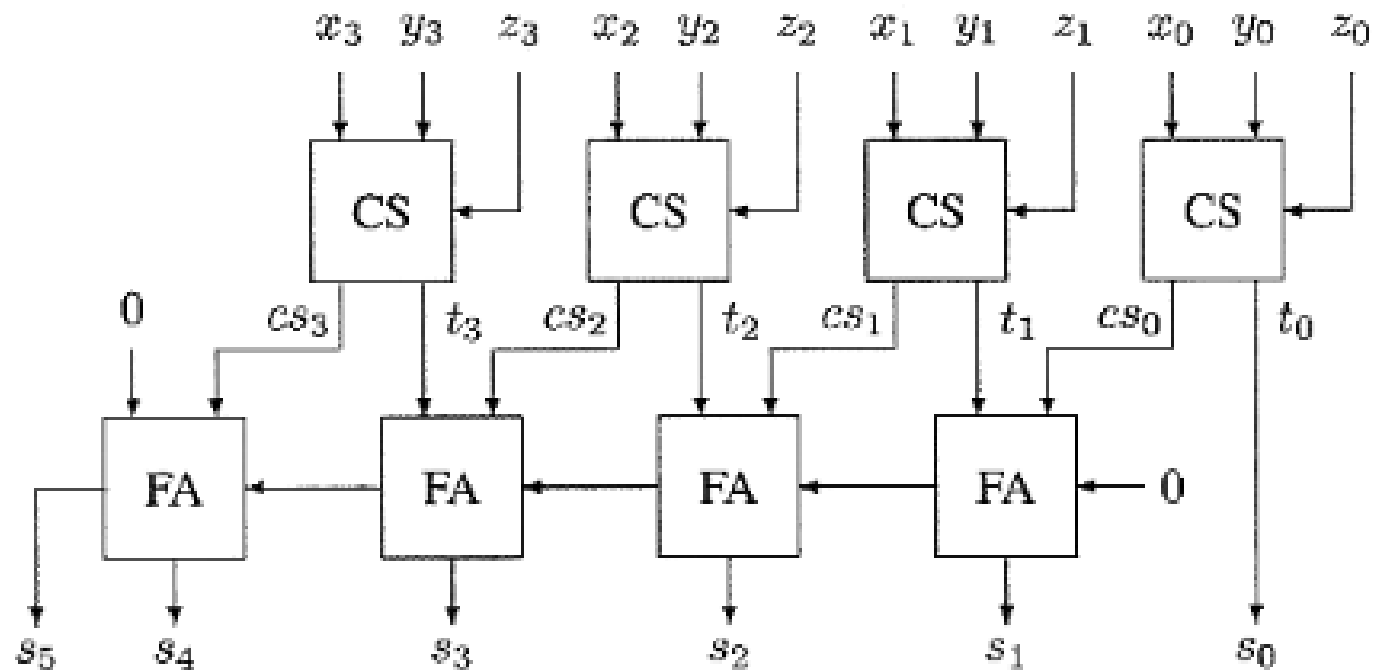




# Sommatori *carry save*

 

Un sommatore carry-save è costituito da un blocco CSL o *carry-save logic* e da un blocco *ripple carry adder*.

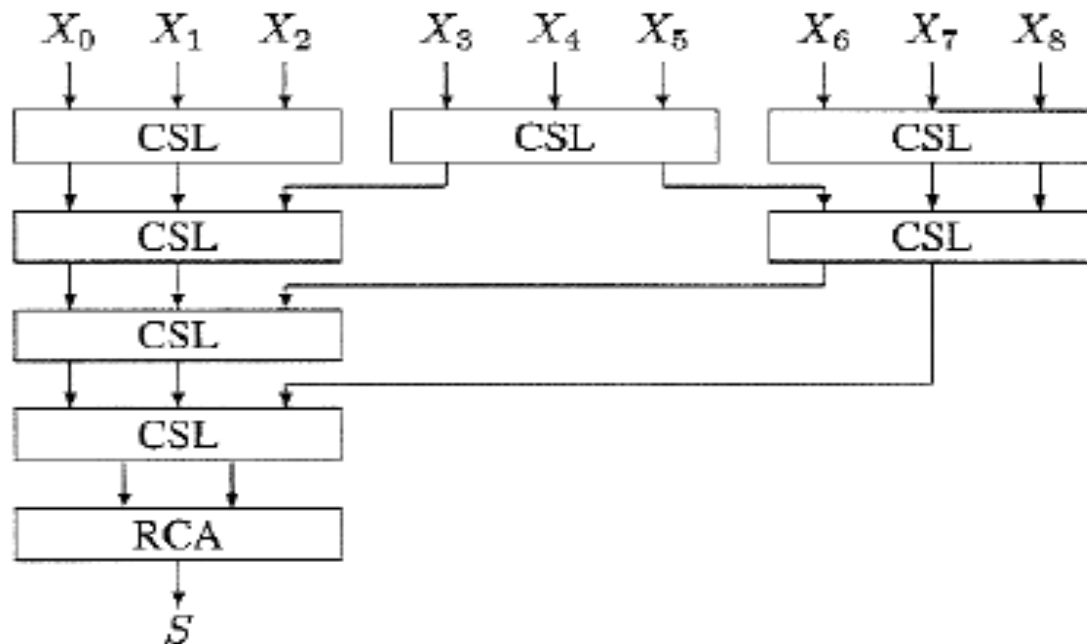Interconnettendo opportunamente blocchi carry-save è possibile realizzare la somma di un numero elevato di operandi riducendo il ritardo complessivo



# Moltiplicatori

# Parallelismo operandi

- $Z = X \cdot Y$
- $X$  codificato su  $n$  bit
- $Y$  codificato su  $m$  bit
- $Z$  codificato su  $n+m$  bit
  - Se  $n=m$ ,  $Z$  è espresso su  $2n$  bit

# Tipologia di soluzioni

- Moltiplicatori Paralleli
  - prodotto cifre + somma righe
  - multiply and accumulate
- Seriali
  - derivati da procedura manuale (Robertson)
  - basati su codifiche alternative (Booth)

# Moltiplicatori paralleli

La procedura manuale di moltiplicazione prevede:

- **Prima fase:** determinazione della matrice dei prodotti parziali;
  - Viene effettuata semplicemente utilizzando opportune porte AND
- **Seconda fase:** somma dei prodotti parziali.
  - Può essere effettuata utilizzando varie tecniche, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza (velocità) del circuito

# Esempio: moltiplicatore binario a 2 bit


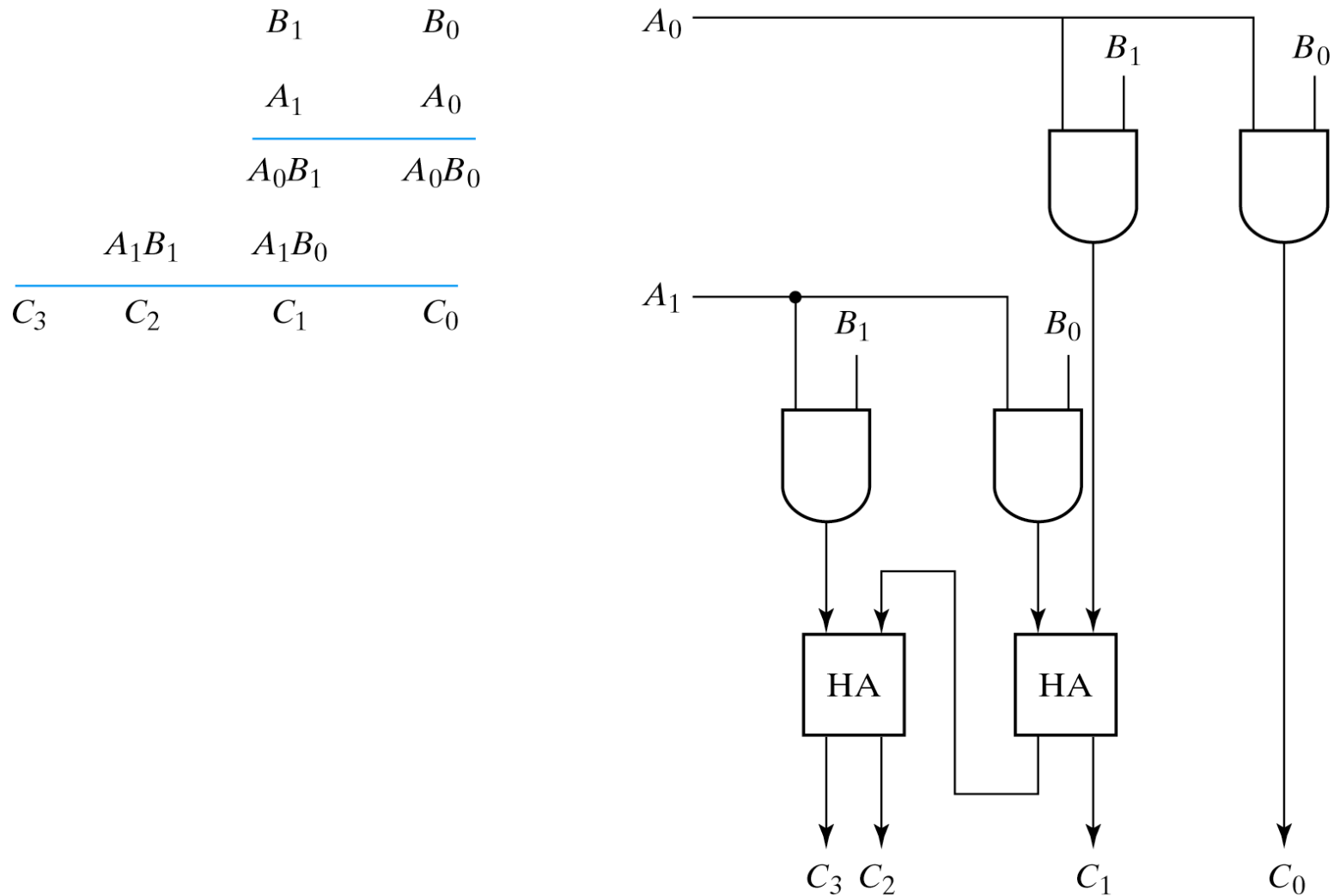


Fig. 4-15 2-Bit by 2-Bit Binary Multiplier

 

# Matrice dei prodotti iniziale: realizzazione mediante porte logiche elementari





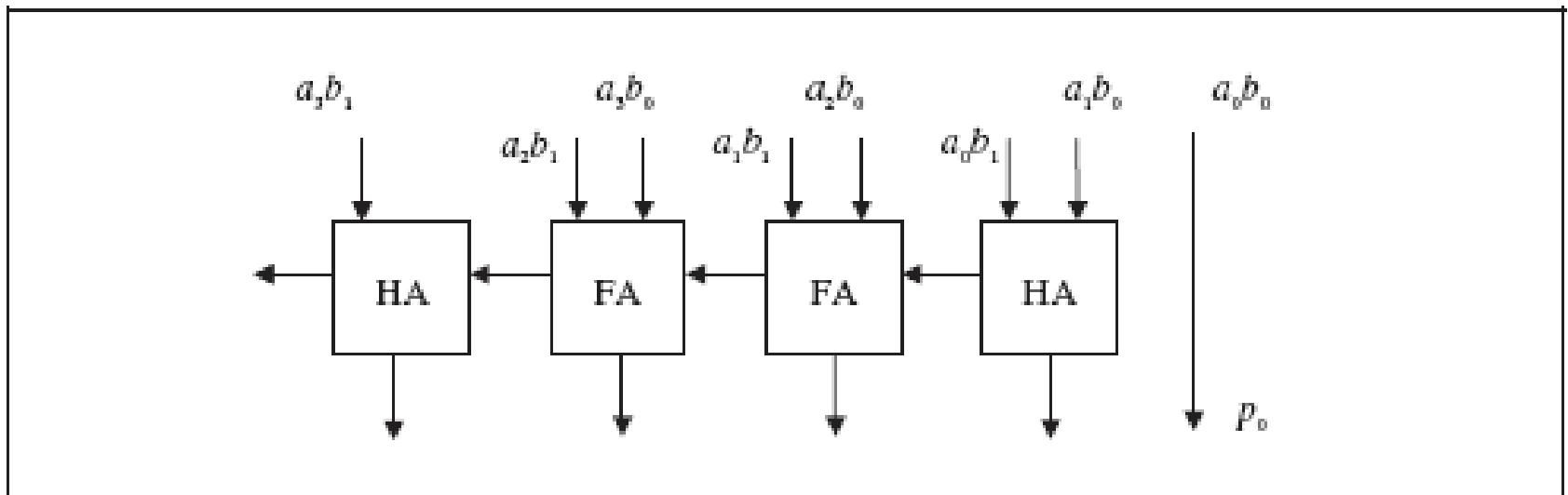
# Prodotto come somma di righe


- Le  $n$  righe della matrice dei prodotti parziali vengono sommate utilizzando  $n-1$  sommatori (i posti vuoti sono degli “zeri”)
  - La struttura ottenuta è molto regolare e, quindi, ben integrabile.

Es. Addizionatore parallelo per le prime due righe della matrice




# Prodotto come somma di righe

Es. aggiunta della terza riga

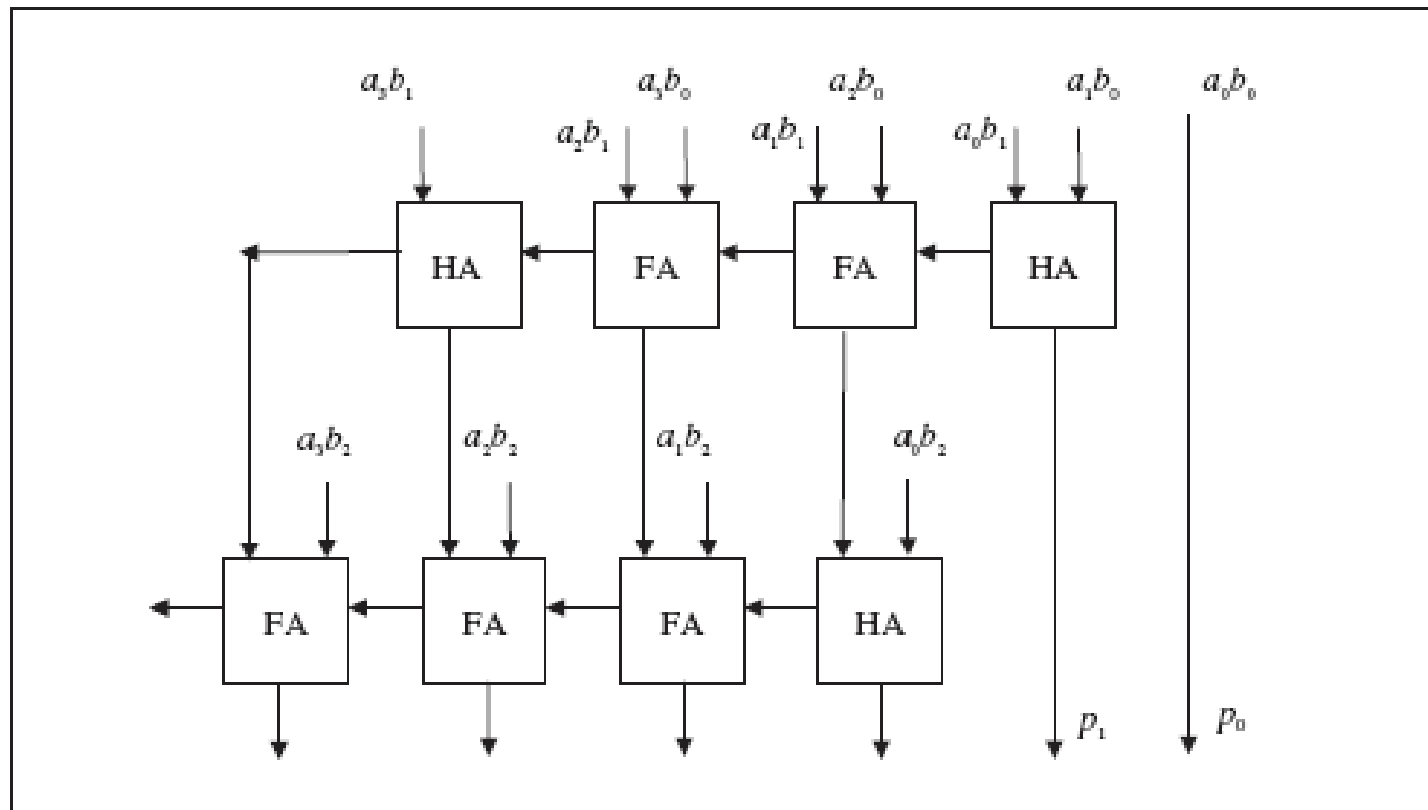

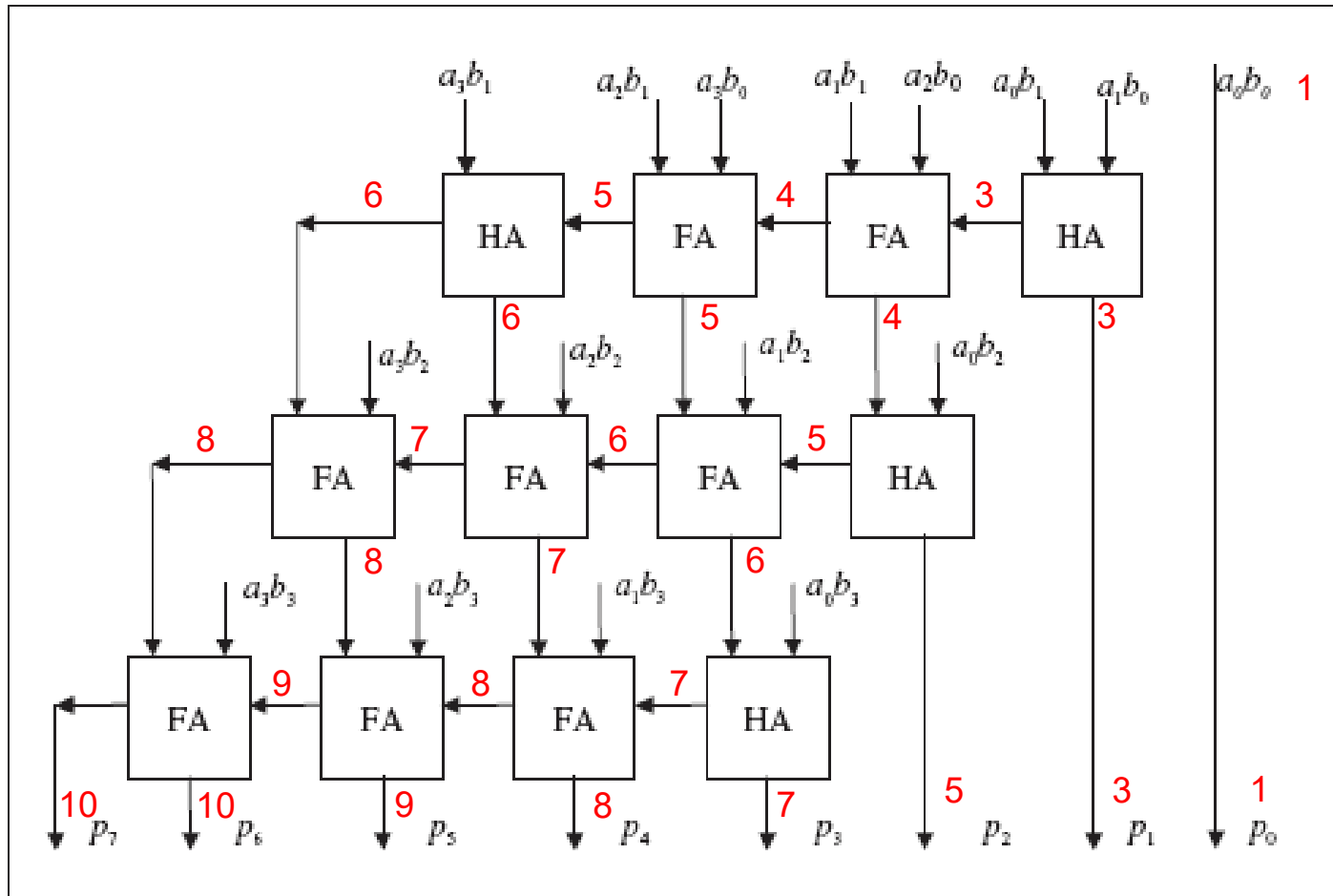
# Prodotto come somma di righe (ripple carry multiplication)

HA e FA hanno  
tempo di  
computazione  
 $2T$



# Prodotto come somma per diagonali

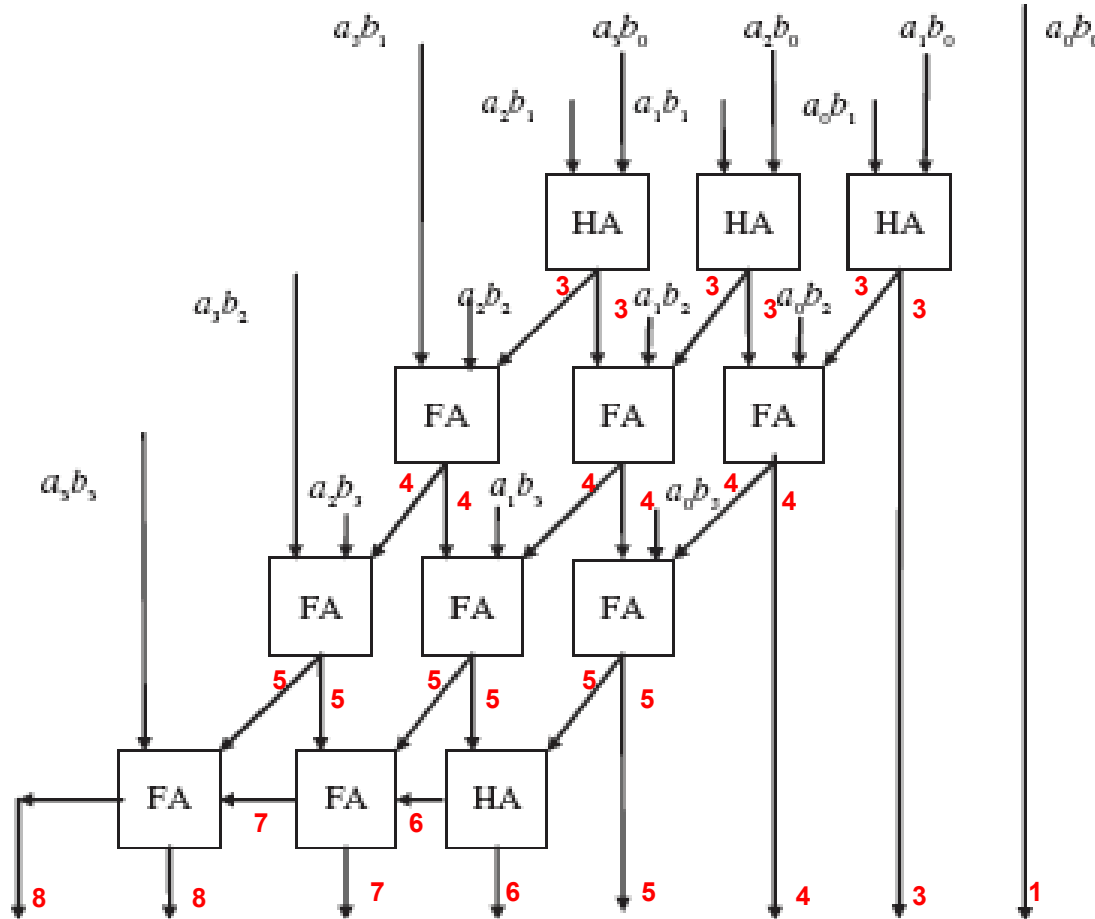

Ipotesi:  
HA e FA hanno  
tempo di  
computazione  
unitario

# Prodotto come somma per diagonali: ritardo

Fatte le stesse ipotesi del caso precedente, si vede che il circuito è più veloce di quello ottenuto per somma di righe, poiché il ritardo massimo è di 8 a fronte di 10 ritardi elementari.

- Il costo totale di FA è identico nei due casi ed entrambe le strutture sono facilmente integrabili su silicio poiché fortemente regolari e ripetitive

# Prodotto come somma per colonne



- È il metodo più vicino a quello con cui vengono eseguite manualmente le somme sulla matrice dei prodotti
- Utilizza un contatore del numero di bit 1 presenti in una colonna della matrice dei prodotti parziali
- Per realizzare il conteggio si usa un contatore parallelo avente  $n$  ingressi e  $m = \log(n+1)$  uscite che forniscono la codifica binaria del numero di ingressi che, in un dato istante, valgono 1

# Conteggio 1

X5	X4	X3	X2	X1		Y2	Y1	y0
0	0	0	0	0		0	0	0
				1		0	0	1
			1	1		0	1	0
		1	1	1		0	1	1
	1	1	1	1		1	0	0
1	1	1	1	1		1	0	1

 
 
# Realizzazione del contatore

- Il conteggio di un solo bit è il bit stesso
- Il conteggio di due ingressi è un HA
- Il conteggio di tre ingressi è un FA





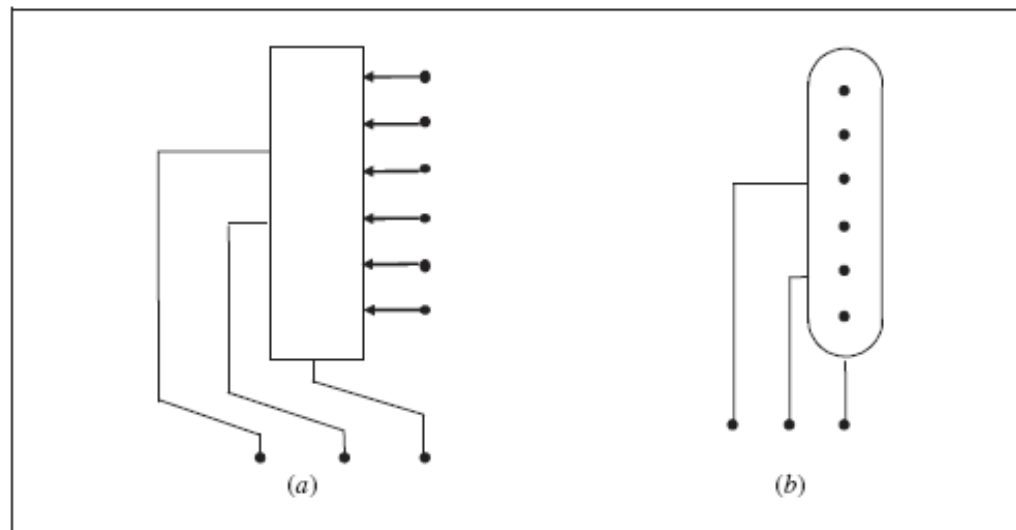 Schema della matrice dei prodotti elementari (a) e simbolo del contatore parallelo (blocco elementare per la somma per colonne) (b)




Altri simboli per il  
contatore  
parallelo...

COME USARE I  
CONTATORI??

# Schema del circuito di somma per colonne

Es. moltiplicatore per fattori di 6 bit

 


# Somma per colonne

- Nell'esempio considerato (moltiplicatore per fattori di 6 bit), la struttura ha 13 uscite, p0-p12; poiché un moltiplicatore con fattori di 6 bit produce 12 uscite, il bit 13 sarà sempre nullo.
- Perdita di regolarità dei circuiti e delle connessioni
- Velocità limitata dalla propagazione dei riporti fra i contatori

# Somma per colonne: schema alternativo

altro simbolo per il  
contatore:

 

I bit della matrice iniziale vanno in ingresso a una serie di contatori (matrice M0) le cui uscite costituiscono gli ingressi a una seconda matrice di contatori M1.

Il procedimento viene ripetuto per passare dalla matrice M1 (tre righe) alla matrice M2 (due sole righe). A questo punto la somma può essere eseguita mediante un normale addizionatore

# Moltiplicatore basato su somma di colonne

- Il prodotto viene ottenuto in tre fasi successive
  - 1) Determinazione della matrice iniziale  $M_0$  (matrice di porte AND)
  - 2) Riduzione della matrice iniziale tramite applicazione di opportuni contatori parallelo fino ad ottenere una matrice composta da due sole righe.
    - Moltiplicatori con fattori da 8 fino a 127 bit riducono il numero di righe della matrice iniziale a una matrice finale di due righe in non più di 3 passi
  - 3) Somma delle due righe dell'ultima matrice ottenuta nella seconda fase
- Tempo di esecuzione dell'ordine di  $\log_2 n$

# Moltiplicatore a celle MAC (Multiply-and-Accumulate ) (1/4)

0	0	0	$x_3y_0$	$x_2y_0$	$x_1y_0$	$x_0y_0$
0	0	$x_3y_1$	$x_2y_1$	$x_1y_1$	$x_0y_1$	0
0	$x_3y_2$	$x_2y_2$	$x_1y_2$	$x_0y_2$	0	0
$x_3y_3$	$x_2y_3$	$x_1y_3$	$x_0y_3$	0	0	0

- ☐ I prodotti parziali sono calcolati con porte AND
- ☐ Tutte le celle sulla stessa riga usano per il prodotto lo stesso bit dell'operando Y
- ☐ Tutte le celle sulla stessa diagonale usano lo stesso bit dell'operando X

Le operazioni che coinvolgono un singolo termine prodotto sono:

- ✓ calcolo del prodotto stesso

$$x_1y_2$$

- ✓ somma parziale con gli altri termini che si trovano sulla stessa colonna

$$s_{2,1} = x_3y_0 + x_2y_1$$

- ✓ somma con il riporto entrante  $c_{1,2}$  dallo stadio precedente proveniente da  $x_0y_2$



Esse producono in uscita:

- ✓ la nuova somma parziale  $s_{3,0} = x_3y_0 + x_2y_1 + x_1y_2$


- ✓ Il riporto  $c_{2,2}$  da propagare alla analoga somma immediatamente a sinistra

# Moltiplicatore a celle MAC: architettura della singola cella (2/4)

0	0	0	$x_3y_0$	$x_2y_0$	$x_1y_0$	$x_0y_0$
0	0	$x_3y_1$	$x_2y_1$	$x_1y_1$	$x_0y_1$	0
0	$x_3y_2$	$x_2y_2$	$x_1y_2$	$x_0y_2$	0	0
$x_3y_3$	$x_2y_3$	$x_1y_3$	$x_0y_3$	0	0	0

  

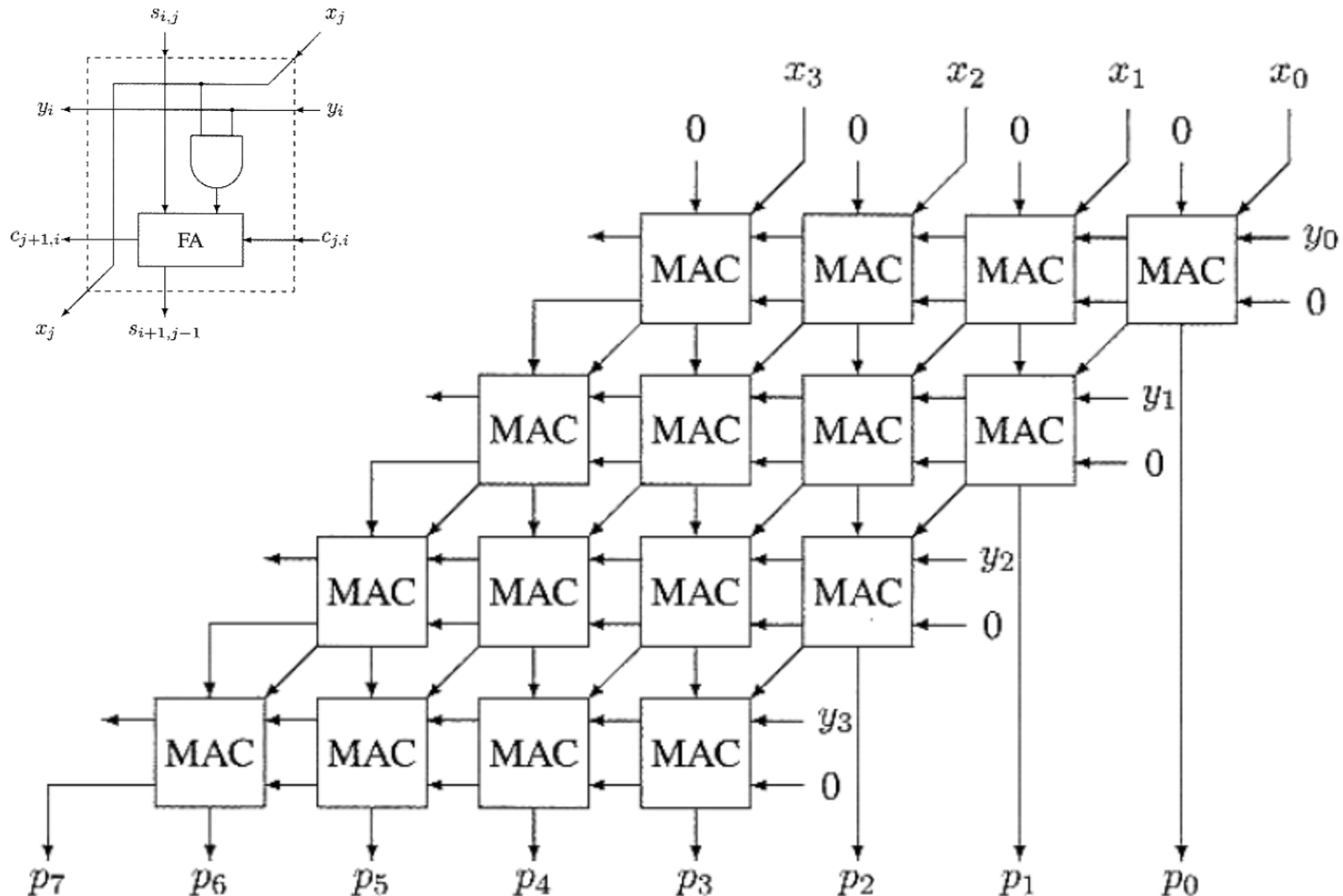
# Moltiplicatore a celle MAC: struttura a matrice (3/4)




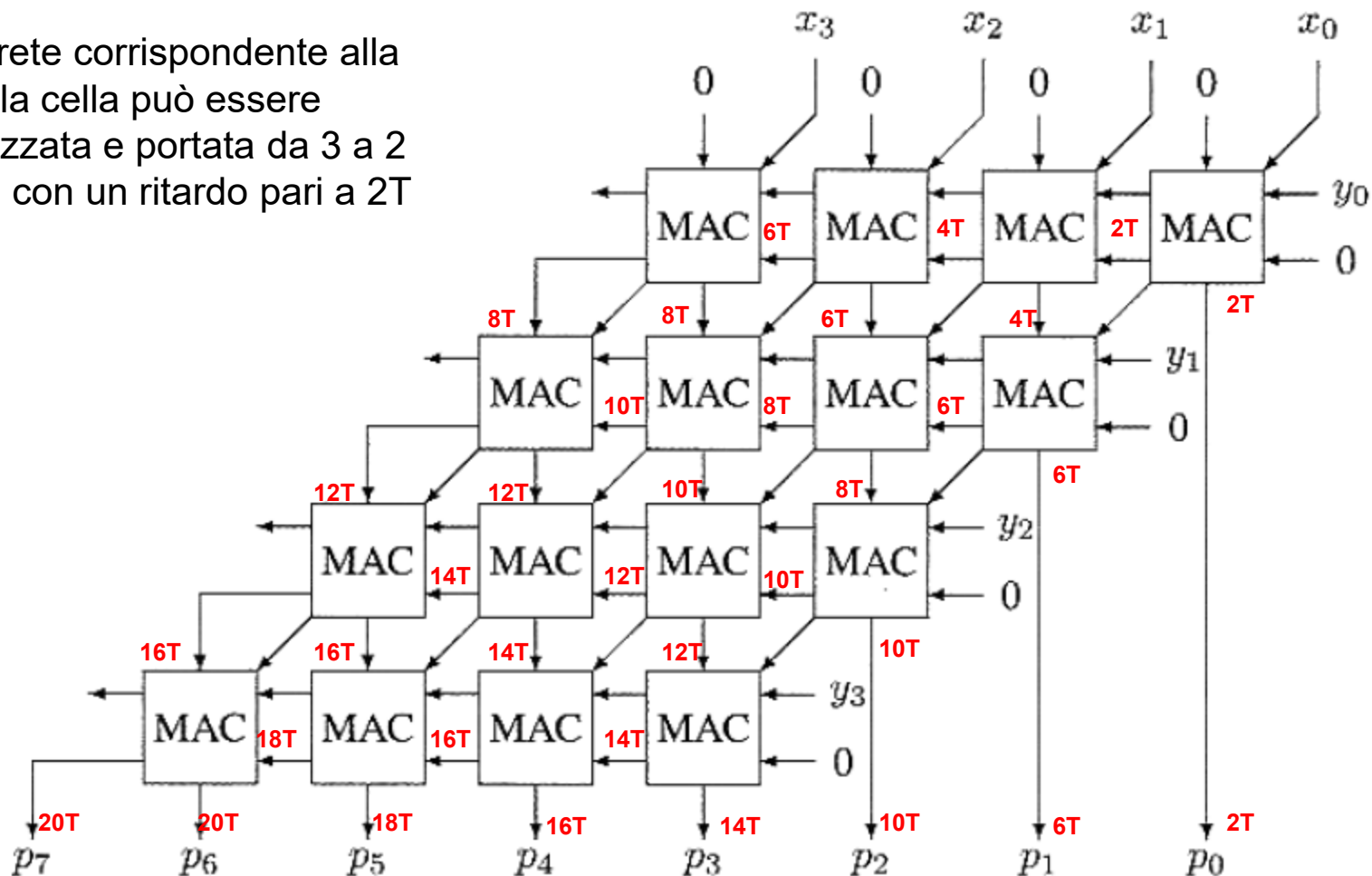
# Moltiplicatore a celle MAC: valutazione dei ritardi (4/4)

□ La rete corrispondente alla singola cella può essere ottimizzata e portata da 3 a 2 livelli, con un ritardo pari a  $2T$



# Prodotto di numeri interi con segno

# Prodotto: considerazioni sull'algoritmo manuale

1010	<b>Multiplicand Y</b>
<u>1101</u>	<b>Multiplier X = <math>x_3x_2x_1x_0</math></b>
1010	$x_0Y$
0000	$x_12Y$
1010	$x_22^2Y$
<u>1010</u>	$x_32^3Y$
10000010	<b>Product P = <math>\sum_{j=0}^3 x_j 2^j Y</math></b>

$$X = X_{n-1} \dots X_0 \quad Y = Y_{m-1} \dots Y_0 \quad X > 0, Y > 0$$

L'operazione  $X \times Y$  prevede il calcolo di una serie di prodotti  $x_j Y$  in cui il moltiplicando Y viene moltiplicato per il bit j-esimo del moltiplicatore X, per  $j=0..n-1$ .

Ciascun prodotto parziale deve essere opportunamente shiftato di j posizioni a sinistra per poter concorrere al calcolo del prodotto finale.

$$P = \sum_{j=0}^{n-1} x_j 2^j Y$$

# Prodotto: calcolo della somma parziale dei prodotti generati ad ogni passo

```

  1010
  1101
  ----
00000000
  1010
  ----
00001010
  0000
  ----
00001010
  1010
  ----
00110010
  1010
  ----
10000010
    
```

Multiplicand  $Y$

Multiplier  $X = x_3x_2x_1x_0$

$P_0 = 0$

$x_0Y$

$P_1 = P_0 + x_0Y$

$x_12Y$

$P_2 = P_1 + x_12Y$

$x_22^2Y$

$P_3 = P_2 + x_22^2Y$

$x_32^3Y$

$P_4 = P_3 + x_32^3Y = P$

Per evitare di dover memorizzare tutti i prodotti parziali per la somma finale, ad ogni passo si può calcolare una somma parziale dei prodotti data da:

$$P_{i+1} = P_i + x_i 2^i Y$$

$$P_0 = 0$$

Ad ogni passo è necessario effettuare un'operazione di shift di  $i$  posizioni

# Prodotto: algoritmo alternativo

Al passo  $(i+1)$ -esimo invece della sequenza di operazioni:

1. moltiplicazione di  $x_i$  per  $Y$ ,
  2. shift a sinistra di  $i$  posizioni del prodotto parziale,
  3. somma del prodotto parziale shiftato con  $P_i$  per calcolare  $P_{i+1}$ ,
- è possibile considerare una versione alternativa dell'algoritmo che considera la nuova sequenza di operazioni:



1. moltiplicazione di  $x_i$  per  $Y$ ,
2. somma del prodotto parziale con  $P_i$
3. shift a destra di una posizione del prodotto parziale calcolato al punto 2 per calcolare  $P_{i+1}$

$$P_i := P_i + x_i Y;$$

$$P_{i+1} := 2^{-1} P_i$$

L'algoritmo alternativo è del tutto equivalente a quello derivato dalla procedura manuale, ma ha il vantaggio che ad ogni passo si effettua sempre uno shift di una sola posizione a destra

# Prodotto: algoritmo alternativo

Y 1010		
X 1101		
0000 0000		P0
1010		
0000 1010		ADD;shift
000 0101	0	P1
0000		
000 0101	0	ADD;shift
00 0010	10	P2
1010		
00 1100	10	ADD;shift
0 0110	010	P3
1010		
1 0000	010	ADD;shift
1000	0010	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   A </div> <div style="text-align: center;">   Q </div> </div>		

## CONSIDERAZIONI

- ad ogni passo il contenuto di A viene sommato con  $Y \cdot X_i$  e l'intera stringa A.Q viene shiftata a destra di una posizione, inserendo uno 0 in testa
- Q inizialmente è vuoto e viene "riempito" man mano che avvengono gli shift; nell'ottica della realizzazione di questo algoritmo si potrebbe caricare in Q il moltiplicatore X e prendere la cifra corrente da moltiplicare dal bit Q[0]
- l'algoritmo così com'è non va bene per numeri relativi; è necessario tener conto che i fattori possano essere negativi

# Prodotto di numeri interi relativi

- ❑ Per il calcolo del prodotto di due interi relativi non è possibile applicare l'algoritmo derivato dalla procedura manuale, che fornisce un risultato errato
- ❑ Se i numeri sono codificati in modulo e segno l'unica possibilità è quella di calcolare separatamente il prodotto dei moduli e dei segni
- ❑ Se i numeri sono codificati in complementi a due una soluzione concettualmente semplice consiste nel negare tutti gli operandi negativi, effettuare un'operazione unsigned sui numeri positivi risultanti e poi negare il risultato se necessario
  - ✓ **Problema:** sono necessari ulteriori cicli di clock per negare X, Y e il risultato a doppia lunghezza P

# Numeri relativi in complementi a due: considerazioni

Una soluzione alternativa a quella vista si basa su alcune proprietà della rappresentazione in complementi:

$$\begin{aligned} -X &= x'_{n-1} x'_{n-2} \dots x'_1 x'_0 + 000\dots 1 \pmod{2^n} \\ \text{ma } x'_i &= 1 - x_i \pmod{2} \end{aligned}$$



$$-X = (111\dots 11 - x_{n-1} x_{n-2} \dots x_1 x_0) + 000\dots 01 \pmod{2^n}$$

□ Se  $X > 0$  possiamo scrivere  $X = \sum_{i=0}^{n-2} 2^i x_i$  poiché  $x_{n-1} = 0$

□ Se  $X < 0$  la relazione trovata non è valida, mentre si può scrivere


$$\begin{aligned} -X &= 111\dots 11 - (0 x_{n-2} \dots x_1 x_0 + 100\dots 00) + 000\dots 01 = \\ &= (111\dots 11 - 100\dots 00 + 000\dots 01) - x_{n-2} \dots x_1 x_0 = \\ &= 100\dots 00 - x_{n-2} \dots x_1 x_0 = \\ &= 2^{n-1} - x_{n-2} \dots x_1 x_0 \Rightarrow \end{aligned}$$

$$X = -2^{n-1} + x_{n-2} \dots x_1 x_0 = -2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i x_i$$


 
# Moltiplicatori in complementi a due

$$\text{Se } X > 0 \quad X = \sum_{i=0}^{n-2} 2^i x_i$$



$$X = -2^{n-1} x_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i x_i$$

$$\text{Se } X < 0 \quad X = -2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i x_i$$

L'equazione trovata implica che **possiamo trattare i bit  $x_{n-2}x_{n-3}...x_1x_0$  di un intero in complemento a due come se appartenessero ad un numero unsigned**. Inoltre:


- Per un numero positivo viene assegnato peso  $2^{n-1}$  al bit di segno  $x_{n-1}$ : poiché è nullo il suo contributo al numero è 0 sulla cifra più significativa
- Per un numero negativo viene assegnato peso  $-2^{n-1}$  al bit di segno  $x_{n-1}$ : poiché esso vale 1 il suo contributo al numero è -1 sulla cifra più significativa

Con questo schema è possibile utilizzare una tecnica di moltiplicazione unsigned con un'unica modifica: ***quando si moltiplica il bit di segno è necessario effettuare una sottrazione*** invece di un'addizione nel passo finale se si incontra un segno negativo.

# Modifiche all'algoritmo manuale


A seconda dei segni dei due fattori  $X$ (moltiplicatore) e  $Y$ (moltiplicando) si possono avere 4 casi:

 1.  $X > 0, Y > 0$  : moltiplicazione fra unsigned, effettuata con passi add e shift
2.  $X > 0, Y < 0$  : ogni volta che si moltiplica  $Y$  per  $x_j \neq 0$  il prodotto parziale è negativo, quindi il bit più significativo di  $A$  deve essere 1
3.  $X < 0, Y > 0$  : per i primi  $n-1$  prodotti il prodotto parziale è positivo, mentre solo per l' $n$ -esimo prodotto è necessario effettuare un passo di correzione con la sottrazione  $A-M$
4.  $X < 0, Y < 0$  : la procedura segue il caso 2: il bit più significativo di  $A$  è 0 finché  $x_j = 0$  e diventa 1 quando moltiplico  $x_j = 1$  per  $Y$ ; anche in questo caso per l' $n$ -esimo prodotto è necessario effettuare un passo di correzione con la sottrazione  $A-M$



- Il caso 2 viene gestito grazie a un flip flop  $F$  che viene messo a 1 quando il moltiplicando è negativo ( $M[7]=1$ ) e la cifra corrente del moltiplicatore ( $Q[0]$ ) è 1
- Il caso 3 viene gestito effettuando la correzione finale
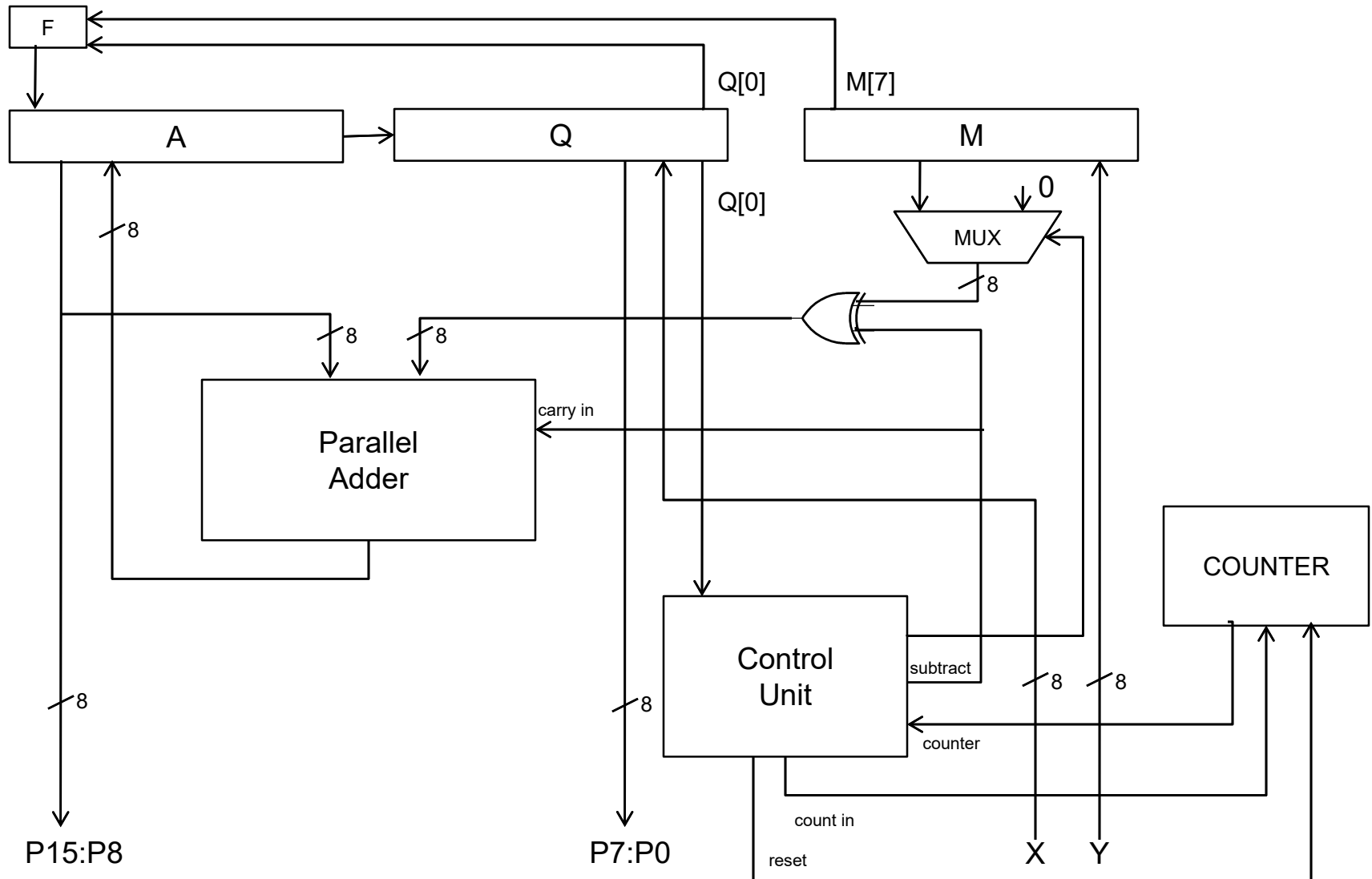
# Moltiplicatori in complementi a due: moltiplicatore di Robertson



# Algoritmo di Robertson per operandi interi relativi di 8 bit

```
2CMultiplier:    (in:INBUS; OUT:OUTBUS)
                  register A[7:0],M[7:0],Q[7:0],COUNT[2:0],F;
                  bus INBUS[7:0],OUTBUS[7:0];

BEGIN:           A:=0,COUNT:=0,F:=0,
INPUT:           M:=INBUS;Q:=INBUS;

ADD:             A[7:0]:= A[7:0] + M [7:0] x Q[0],
                  F:= (M[7] and Q[0]) or F;
RSHIFT:         A[7]:= F,  A[6:0].Q:= A.Q[7:1],
INCREMENT:      COUNT:=COUNT+1

TEST:            if COUNT<7 then go to ADD;

SUBTRACT:        A[7:0]:=A[7:0]-M[7:0]xQ[0];    {l'ultima op è sempre SUB}
RSHIFT:         A[7]:= A[7],  A[6:0].Q:= A.Q[7:1];

OUTPUT:          OUTBUS:=Q; OUTBUS:=A;
END 2CMultiplier;
```

# Esempio di moltiplicazione con operandi di 8 bit

Step	Action	F	Accumulator A	Register Q
0	Initialize registers	0	00000000	<u>1</u> 0110011 = multiplier X
1			11010101	= multiplicand Y = M
	Add M to A	1	11010101	<u>1</u> 0110011
	Right-shift F.A.Q	1	11101010	1 <u>1</u> 011001
2			11010101	
	Add M to A	1	10111111	1 <u>1</u> 011001
	Right-shift F.A.Q	1	11011111	11 <u>1</u> 01100
3			00000000	
	Add zero to A	1	11011111	11 <u>1</u> 01100
	Right-shift F.A.Q	1	11101111	111 <u>1</u> 0110
4			00000000	
	Add zero to A	1	11101111	111 <u>1</u> 0110
	Right-shift F.A.Q	1	11110111	1111 <u>1</u> 011
5			11010101	
	Add M to A	1	11001100	1111 <u>1</u> 011
	Right-shift F.A.Q	1	11100110	01111 <u>1</u> 01
6			11010101	
	Add M to A	1	10111011	01111 <u>1</u> 01
	Right-shift F.A.Q	1	11011101	101111 <u>1</u> 0
7			00000000	
	Add zero to A	1	11011101	101111 <u>1</u> 0
	Right-shift F.A.Q	1	11101110	1101111 <u>1</u>
8			11010101	
	Subtract M from A	1	00011001	1101111 <u>1</u>
	Right-shift A.Q		00001100	11101111 = product P

# Codifica di Booth-1 (1/2)

□ Si consideri un intero  $X$  la cui rappresentazione in complementi a 2 sia  $x_{n-1}x_{n-2}\dots x_0$  e si definisca:

$$y_0 = -x_0,$$

$$y_1 = -x_1 + x_0,$$

$$y_2 = -x_2 + x_1,$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$y_{n-1} = -x_{n-1} + x_{n-2}.$$

□ Moltiplicando la prima equazione per  $2^0$ , la seconda per  $2^1$ , la terza per  $2^2$  e così via, e sommando le  $n$  equazioni, si ottiene:

$$y_{n-1} \cdot 2^{n-1} + y_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + y_0 \cdot 2^0 = -x_{n-1} \cdot 2^{n-1} \\ + x_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \dots + x_0 \cdot 2^0.$$

Rappresentazione di un  
numero in complementi a 2



# Codifica di Booth-1 (2/2)

□ Il vettore  $y_{n-1}y_{n-2}\dots y_0$ , i cui elementi appartengono a  $\{-1,0,1\}$ , è la **rappresentazione Booth-1** di  $x$  e:

$$x = y_{n-1}.2^{n-1} + y_{n-2}.2^{n-2} + \dots + y_0.2^0$$

□  $x$  può essere rappresentato in maniera alternativa utilizzando la sua rappresentazione Booth

□ La rappresentazione Booth-1 di  $x$  può essere facilmente ottenuta sostituendo ciascuna coppia di bit adiacenti di  $x$  con un valore in  $\{-1,0,1\}$ , secondo la corrispondenza in tabella (si considera uno *zero* in coda alla stringa  $x$  per valutare la coppia  $x_0 x_{-1}$ )

$x_j x_{j-1}$	codifica
00/11	0
01	+1
10	-1

1 0 1 1 0 0 1 1 0

-codifico:

-1 +1 0 -1 0 +1 0 -1

# Codifica di Booth-2

□ Si consideri un intero  $X$  la cui rappresentazione in complementi a 2 sia  $x_{n-1}x_{n-2}\dots x_0$  con  $n=2m$  bit. Si definisca:

$$y_0 = -2x_1 + x_0,$$

$$y_1 = -2x_3 + x_2 + x_1,$$

$$y_2 = -2x_5 + x_4 + x_3,$$

$$\vdots$$

$$y_{m-1} = -2x_{2m-1} + x_{2m-2} + x_{2m-3}$$

□ Moltiplicando la prima equazione per  $4^0$ , la seconda per  $4^1$ , la terza per  $4^2$  e così via, e sommando le  $m$  equazioni, si ottiene:

$$y_{m-1}.4^{m-1} + y_{m-2}.4^{m-2} + \dots + y_0.4^0 = -x_{n-1}.2^{n-1} \\ + x_{n-2}.2^{n-2} + \dots + x_0.2^0.$$

□ Il vettore  $y_{m-1}y_{m-2}\dots y_0$ , i cui elementi appartengono a  $\{-2,-1,0,1,2\}$ , è la **rappresentazione Booth-2** di  $x$  e:

$$x = y_{m-1}.4^{m-1} + y_{m-2}.4^{m-2} + \dots + y_0.4^0$$



# Codifica di Booth: generalizzazione

□ Si consideri un intero  $X$  la cui rappresentazione in complementi a 2 sia  $x_{n-1}x_{n-2}\dots x_0$  con  $n=r.m$  bit. Si definisca:

$$y_0 = -x_{r-1}.2^{r-1} + x_{r-2}.2^{r-2} + \dots + x_1.2 + x_0,$$

$$y_i = -x_{i.r+r-1}.2^{r-1} + x_{i.r+r-2}.2^{r-2} + \dots + x_{i.r+1}.2 + x_{i.r} \\ + x_{i.r-1}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m-1\}.$$

□ Il vettore  $y_{m-1}y_{m-2}\dots y_0$ , i cui componenti appartengono all'intervallo  $\{-2^{r-1}, -(2^{r-1}-1), \dots, -2.-1, 0, 1, 2, \dots, 2^{r-1}-1, 2^{r-1}\}$ , è la **rappresentazione Booth-r** di  $X$  e:


$$x = y_{m-1}.B^{m-1} + y_{m-2}.B^{m-2} + \dots + y_0.B^0, \quad \text{where } B = 2^r.$$

# Moltiplicatore di Booth

- ❑ Sfruttando la codifica di Booth è possibile ridurre il numero di moltiplicazioni (e di somme) da effettuare per il prodotto fra numeri relativi.
- ❑ Facendo riferimento alla struttura sequenziale vista per il moltiplicatore di Robertson, poiché ogni cifra della rappresentazione Booth-1 del moltiplicatore appartiene a  $\{-1,0,1\}$ , a seconda della cifra coinvolta nel prodotto verrà effettuata un'operazione di somma o di differenza (o nessuna delle due) prima dello shift.
- ❑ Mentre nell'algoritmo di Robertson viene esaminato il moltiplicatore  $X = x_{n-1} \dots x_j x_{j-1} \dots x_0$  da destra verso sinistra e si considera il bit  $j$ -esimo per determinare quale azione effettuare, nell'algoritmo di Booth ad ogni passo si esaminano 2 bit adiacenti,  $x_j x_{j-1}$ :

$x_j x_{j-1}$	
00/11	Non viene effettuata né la somma né la sottrazione, ma solo lo shift
01	Y viene aggiunto al prodotto parziale corrente
10	Y viene sottratto dal prodotto parziale corrente

# Moltiplicatori di Booth

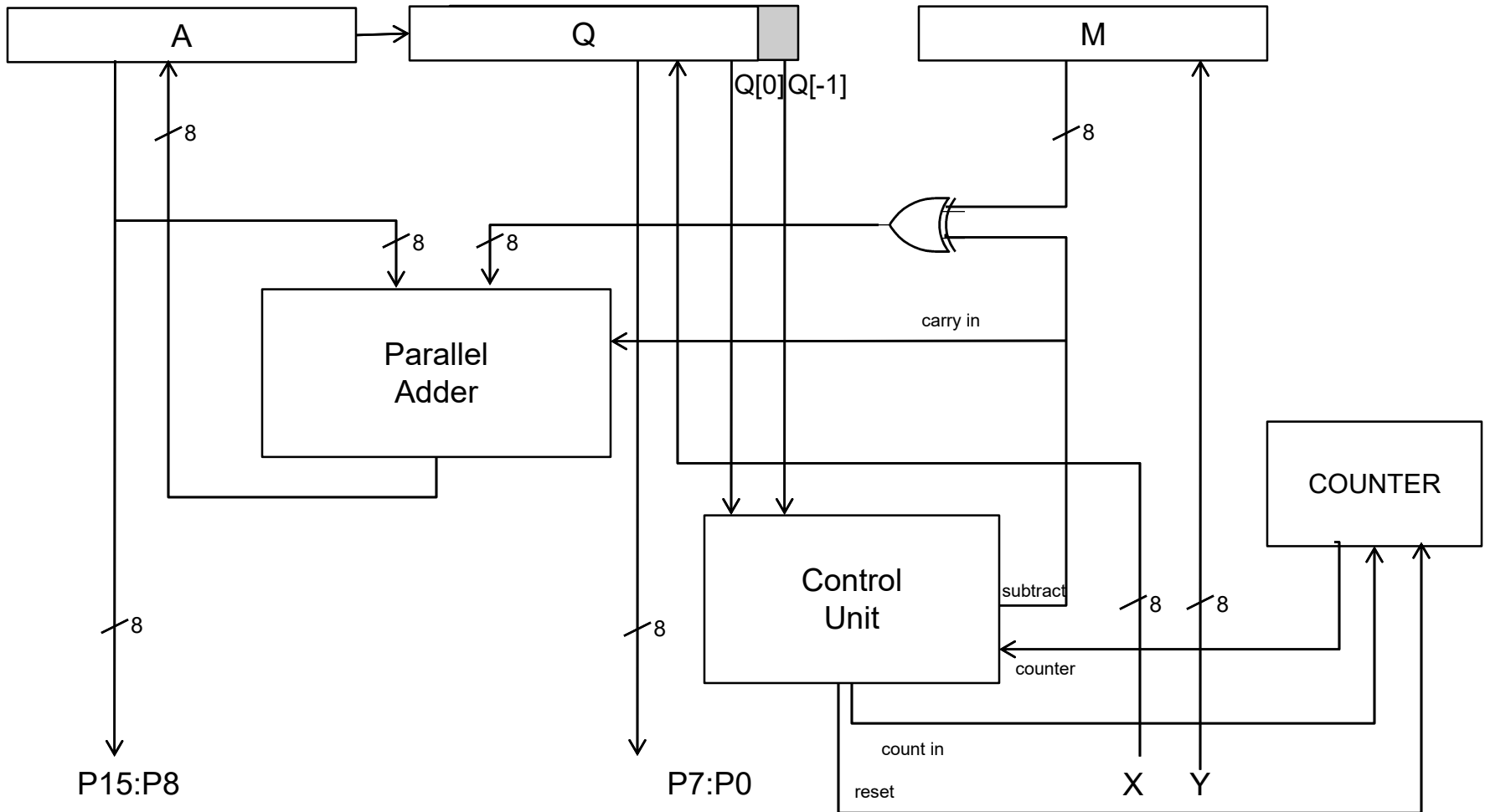

# Algoritmo di Booth per operandi interi di 8 bit

BoothMultiplier: (in:INBUS; OUT:OUTBUS)  
register A[7:0],M[7:0],Q[7:-1],COUNT[2:0];  
bus INBUS[7:0],OUTBUS[7:0];

BEGIN: A:=0,COUNT:=0;  
INPUT: M:=INBUS; Q[7:0]:=INBUS;Q[-1]:=0;

SCAN:       **if** Q[0]Q[-1] = 01  
              **then** A[7:0]:= A[7:0] + M [7:0];  
              **else if** Q[0]Q[-1] = 10  
              **then** A[7:0]:= A[7:0] - M[7:0];

RSHIFT:       A[7]:= A[7],   A[6:0].Q:= A.Q[7:0];  
INCREMENT:   COUNT:=COUNT+1; go to SCAN;

TEST:         **if** COUNT<8 **then go to** SCAN;

OUTPUT:       OUTBUS:=A;  
              OUTBUS:=Q[7:0];

END BoothMultiplier;

# Divisori

# Divisione fra numeri interi: considerazioni generali

**D** dividendo  $D_{m-1} \dots D_0$   
**V** ≠ 0 divisore  $V_{n-1} \dots V_0$

Si vuole determinare un quoziente  $Q$  e un eventuale resto  $R$  in modo che sia

$$D = Q \times V + R \quad \text{con } 0 \leq R < V$$

❑ Se  $V$  è espresso su  $n$  bit, allora poiché il resto può assumere al massimo un valore  $R=V-1$ , è anche esso espresso su al più  $n$  bit

❑ Il massimo quoziente si ha col minimo divisore, ossia con  $V=1$ : in questo caso  $Q$  coincide con  $D$  e quindi se  $D$  è espresso su  $m$  bit anche  $Q$  sarà espresso su  $m$  bit al massimo.

– in generale  $Q$  è espresso su al più  **$m-n+1$**  bit

❑ Se imponiamo che  $Q$  e  $V$  siano espressi con lo stesso numero di bit, allora  $V$ ,  $Q$  ed  $R$  hanno  $n$  bit, e  $D$  è espresso su  **$2n-1$**  bit

# Divisione fra numeri interi: algoritmo manuale

Nel procedimento manuale di divisione il dividendo viene scandito da sinistra verso destra, e i bit del quoziente vengono determinati uno alla volta a partire da quello più significativo, procedendo con una serie di confronti e sottrazioni.

1	1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1					1	0
1	0	0						
0	0	0						
1	0	0	1					
1	0	1						
1	0	0	1					
1	0	1						
1	0	0						

## □ Passo iniziale

1. Si confrontano gli  $n$  bit più significativi del dividendo (dividendo parziale  $D_0$ ) con gli  $n$  bit del divisore;
2. Si calcola la prima cifra (da sinistra) del quoziente  $q_0$ , che sarà 1 oppure 0 a seconda che il dividendo parziale  $D_0$  contenga o no il divisore;
3. Si effettua la sottrazione fra il dividendo parziale  $D_0$  e il prodotto  $q_0V$ , determinando il primo resto parziale  $R_1$

## □ Generico passo $i$

1. Si pone  $D_i = R_i$ , con  $R_i$  resto parziale determinato al passo  $i-1$ ; si confronta  $D_i$  con il divisore;
2. Si calcola la  $i$ -esima cifra (da sinistra) del quoziente  $q_i$ , che sarà 1 oppure 0 a seconda che il dividendo parziale  $D_i$  contenga o no il divisore;
3. Si effettua la sottrazione fra il dividendo parziale  $D_i$  e il prodotto  $q_iV$  shiftato a destra di  $i$  posizioni, determinando il nuovo resto parziale  $R_{i+1}$

La procedura termina quando il dividendo è stato scandito completamente: il resto parziale  $R_i$  determinato in questo passo costituisce il resto finale  $R$  della divisione

# Divisione fra numeri interi: passo i-esimo dell'algoritmo manuale

$$D = D_{m-1} \dots D_0$$

$V = V_{n-1} \dots V_0$  si noti che all'inizio dell'algoritmo per allineare il divisore al dividendo parziale è necessario considerarlo shiftato a sinistra di **m-n** (n-1) posizioni

Al passo i-esimo (con  $i=0 \dots m-n$ ) vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Si confronta  $R_i = D_i$  con  $V$  : se  $D_i$  contiene  $V$ , la cifra i-esima (da sinistra) del quoziente  $q_i$  sarà 1, altrimenti sarà 0

2. Si calcola il nuovo dividendo parziale


$$R_{i+1} = R_i - q_i 2^{-i} V$$


Ad ogni passo è necessario effettuare un'operazione di shift del divisore di  $i$  posizioni a destra e una sottrazione



# Divisione: algoritmo manuale

D	1 1 1 1	0 1 1	1 0 1 0	V
$R0 = D_7 D_6 D_5 D_4$	1 1 1 1		1 1 0 0	
conf	$q_3 = 1$			
$V^* = 2^3 \cdot V$	1 0 1 0			
$R1 = R0 - V^* q_3$	0 1 0 1	0 1 1		
conf	$q_2 = 1$			
$V^* = 2^2 \cdot V$	1 0 1 0	0		
$R2 = R1 - V^* q_2$	0 0 0 1 1			
conf	$q_1 = 0$			
$V^* = 2 \cdot V$	1 0 1 0			
$R3 = R2 - V^* q_1$	0 0 1 1			
conf	$q_0 = 0$			
$V^* = 2 \cdot V$	1 0 1 0			
$R4 = R3 - V^* q_0$	0 0 1 1			


  
**Q**


  
**R**

123/10=> Q=12, R=3

# Divisione: algoritmo alternativo


Al passo *i-esimo* invece della sequenza di operazioni:

1. confronto di  $R_i$  con  $V$  per determinare  $q_i$
2. prodotto di  $V$  per  $q_i$  e shift di  $i$  posizioni a destra
3. sottrazione del prodotto shiftato da  $R_i$  per calcolare  $R_{i+1}$

è possibile considerare una versione alternativa dell'algoritmo che effettua la nuova sequenza di operazioni:

1. left shift di una posizione di  $R_i$
2. confronto di  $2R_i$  con  $V$  per determinare  $q_i$
3. sottrazione del prodotto  $q_i V$  da  $2R_i$

$$R_i := 2R_i; R_{i+1} := R_i - q_i V;$$

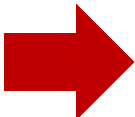
$$R_{i+1} := 2R_i - q_i V;$$

NB: l'algoritmo parte con  $R_0 = 2R_0$

L'algoritmo alternativo è del tutto equivalente a quello derivato dalla procedura manuale, ma ha il vantaggio che ad ogni passo si effettua sempre uno shift di una sola posizione a sinistra

# Divisione: algoritmo alternativo – es1

## CONSIDERAZIONI

D=R0	1 1 1 1 0 1 1	1 0 1 0
2R0	1 1 1 1 0 1 1 -	1 1 0 0
conf	1 0 1 0	Q
2R0-V*=R1	0 1 0 1 0 1 1 -	
2R1	1 0 1 0 1 1 - -	
conf	1 0 1 0	
2R1-V*=R2	0 0 0 0 1 1 - -	
2R2	0 0 0 1 1 - - -	
conf	0 0 0 0	
2R1-V*=R3	0 0 0 1 1 - - -	
2R3	0 0 1 1 - - - -	
conf	0 0 0 0	
2R1-V*=R4=R	0 0 1 1 - - - -	
	A=R	Q

- V** - ad ogni passo il dividendo parziale  $R_i$  viene shiftato a sinistra, e i suoi primi  $n$  bit vengono «confrontati» con  $V$ ; se risultano maggiori, la cifra corrente di  $q$  viene posta a 1 e viene effettuata la sottrazione  $R_i - V$
- Il dividendo può essere caricato in una coppia di registri **A.Q**: Q viene “svuotato” man mano che avvengono gli shift e può essere usato per memorizzare le cifre del quoziente calcolate a ogni passo. A conterrà il resto alla fine del processo.
- l'utilizzo della coppia A.Q come descritto in precedenza implica che  $Q[0]$  sia “vuoto” al momento della valutazione; già dal primo passo quindi, il dividendo deve essere shiftato a sinistra di una posizione: ciò implica che abbiamo a disposizione 1 bit in meno per codificare il dividendo

123/10=> Q=12, R=3

# Divisione: algoritmo alternativo – es2

<b>D=R0</b>		<b>1 0 0 0 0 1 1</b>	<b>1 0 0 1</b>	<b>V</b>
2R0		1 0 0 0	0 1 1 -	0 1 1 1
conf		0 0 0 0		
2R0-V*=R1		1 0 0 0	0 1 1 -	
2R1	1	0 0 0 0	1 1 - -	
conf		1 0 0 1		
2R1-V*=R2		0 1 1 1	1 1 - -	
2R2		1 1 1 1	1 - - -	
conf		1 0 0 1		
2R1-V*=R3		0 1 1 0	1 - - -	
2R3		1 1 0 1	- - - -	
conf		1 0 0 1		
2R1-V*=R4=R		0 1 0 0	- - - -	
		<div> <div></div> <div></div> </div>		
		A=R	Q	

**Nota:** l'algoritmo mostrato nell'esempio è quello manuale in cui idealmente si fa uso di comparatori

67/9 => Q=7,R=4

# Divisione e comparatori

Come visto per la procedura manuale, l'operazione di divisione richiede una successione di sottrazioni e di confronti.

Idealmente il confronto potrebbe essere effettuato da un circuito **comparatore**, che riceve in ingresso due numeri interi A e B e produce due uscite  $\alpha$  e  $\beta$  tali che:

$$\alpha = 1 \Rightarrow A > B$$


$$\beta = 1 \Rightarrow A < B$$

$$\alpha = \beta = 0 \Rightarrow A = B$$

Per realizzare il comparatore su n bit è possibile collegare opportunamente dei comparatori elementari che confrontano cifre di un solo bit.

Se ambedue i numeri A e B sono interi senza segno si verifica facilmente che confrontando i bit di A e quelli di B a partire da sinistra verso destra (iniziando quindi dai bit più significativi) il risultato del confronto viene determinato non appena uno dei due numeri ha in posizione i-esima un bit di valore 0 e l'altro lo ha di valore 1: il numero col bit a 1 è certamente il maggiore, indipendentemente dai valori dei bit meno significativi.

# Comparatore elementare

 


Il comparatore elementare prende in ingresso la cifra  $i$ -esima dei numeri A e B e i segnali uscenti dallo stadio precedente e fornisce in uscita i segnali  $\alpha$  e  $\beta$ .

I segnali di controllo entranti nel primo stadio sono nulli e quelli uscenti dall'ultimo stadio costituiscono il risultato del confronto.

✓ Non appena uno dei segnali  $\alpha_i$  e  $\beta_i$  diventa alto, ciascuno stadio a valle di quello  $i$ -esimo dovrà semplicemente propagare tali valori allo stadio finale ( $\alpha_0$  e  $\beta_0$ )

$\alpha_{i+1}$	$\beta_{i+1}$	$a_i$	$b_i$	$\alpha_i$	$\beta_i$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	x	x
1	1	0	1	x	x
1	1	1	0	x	x
1	1	1	1	x	x

# Comparatore di interi positivi

 

# Confronto di interi relativi in complemento a due

Se si confrontano due numeri ambedue negativi e rappresentati in complementi a due col circuito appena mostrato, il risultato è corretto. Se invece i due numeri hanno segno opposto il risultato sarebbe scorretto poiché si indicherebbe come maggiore il numero negativo.

Il problema può essere risolto applicando al primo stadio a sinistra i bit di segno complementati:

- ❑ se A e B hanno lo stesso segno i due bit più significativi sono uguali e la loro complementazione non modifica il risultato corretto del confronto.
- ❑ se A e B hanno segno diverso il bit più significativo del numero positivo vale ora 1 mentre quello del numero negativo vale ora 0; il primo stadio a sinistra del comparatore determina quindi immediatamente che il numero positivo è maggiore di quello negativo.



# Divisione: confronto senza comparatori

Il problema centrale della divisione è il calcolo della cifra del quoziente  $q_i$  come confronto fra  $V$  e  $2R_i$  al passo  $i$ -esimo:

➤ Se  $V > 2R_i \Rightarrow q_i = 0$

➤ Se  $V \leq 2R_i \Rightarrow q_i = 1$

❑ se  $V$  è costituito da un numero elevato di cifre l'utilizzo di comparatori potrebbe risultare oneroso in termini di circuiti logici.

❑  **$q_i$  può essere calcolato sottraendo  $V$  da  $2R_i$  ed esaminando il segno della differenza:** se è *negativo*  $q_i = 0$ , altrimenti  $q_i = 1$

✓ Si noti che la differenza  $2R_i - V$  andrebbe comunque calcolata se  $q_i = 1$  e in tal caso fornirebbe  $R_{i+1}$

❑ I processi di determinazione di  $q_i$  e  $R_{i+1}$  possono essere fra loro combinati secondo due principali algoritmi: *restoring* and *non restoring*

# Calcolo combinato di $q_i$ e $R_{i+1}$

L'algoritmo di divisione prevede ad ogni passo  $i$  il calcolo di:

$$R_{i+1} := 2R_i - q_i V;$$

Come si è visto,  $q_i$  può essere determinato con la differenza

$$\Delta = 2R_i - V$$

Se  $\Delta \geq 0$  allora  $q_i=1$ , e quindi effettivamente la differenza calcolata fornisce il valore di  $R_{i+1}$ ;

Se  $\Delta < 0$  allora  $q_i=0$  e quindi ho calcolato la quantità  $2R_i-V$ , mentre avrei dovuto calcolare  $R_{i+1} = 2R_i$

Per avere il risultato corretto è necessario in tal caso effettuare un'operazione di **restoring** che consiste nel sommare  $V$  alla quantità  $\Delta$  calcolata:

$$\Delta := R_{i+1} := 2R_i - V$$

$$R_{i+1} := R_{i+1} + V$$

# Restoring division

La tecnica di **restoring division** esegue sempre, al passo i-esimo dell'algoritmo di divisione, la sottrazione

$$R_{i+1} = 2R_i - V$$

□ se il risultato di tale differenza è negativo, allora  $q_i=0$  e si effettua un'operazione di “restoring” del valore di  $R_{i+1}$  sommando a esso il valore  $V$  nello stesso passo

$$R_{i+1} := 2R_i - V$$

$$R_{i+1} := R_{i+1} + V$$

□ se il risultato della differenza è positivo, allora  $q_i=1$  e non ci sono ulteriori operazioni da eseguire nello stesso passo.

$$R_{i+1} := 2R_i - V$$

# Non-Restoring division(1/2)

La tecnica di **non-restoring division** prende spunto dal fatto che a un'eventuale operazione di restoring (a) effettuata al passo  $i$ -esimo nel caso in cui  $q_i=0$ , segue sempre, al passo  $(i+1)$ -esimo, la sottrazione (b).

$$R_i := R_i + V \quad (a)$$


$$R_{i+1} := 2 R_i - V \quad (b)$$

Le due operazioni possono essere fuse:

$i$ ):  $\Delta_i = R_{i+1} = 2R_i - V < 0 \Rightarrow q_i = 0$  effettuo il restoring:

$$R_{i+1} = R_{i+1} + V$$

 
$i+1$ ):  $\Delta_{i+1} = R_{i+2} = 2R_{i+1} - V = 2(R_i + V) - V = 2R_{i+1} + 2V - V =$   
 $= \mathbf{2R_{i+1} + V}$



Se al passo  $i$ , dopo aver calcolato la differenza  $(2R_i - V)$  risulta  $q_i = 0$ , la prossima operazione eseguita sarà una somma:

$$\Delta = \mathbf{2R_{i+1} + V}$$

# Schema della divisione

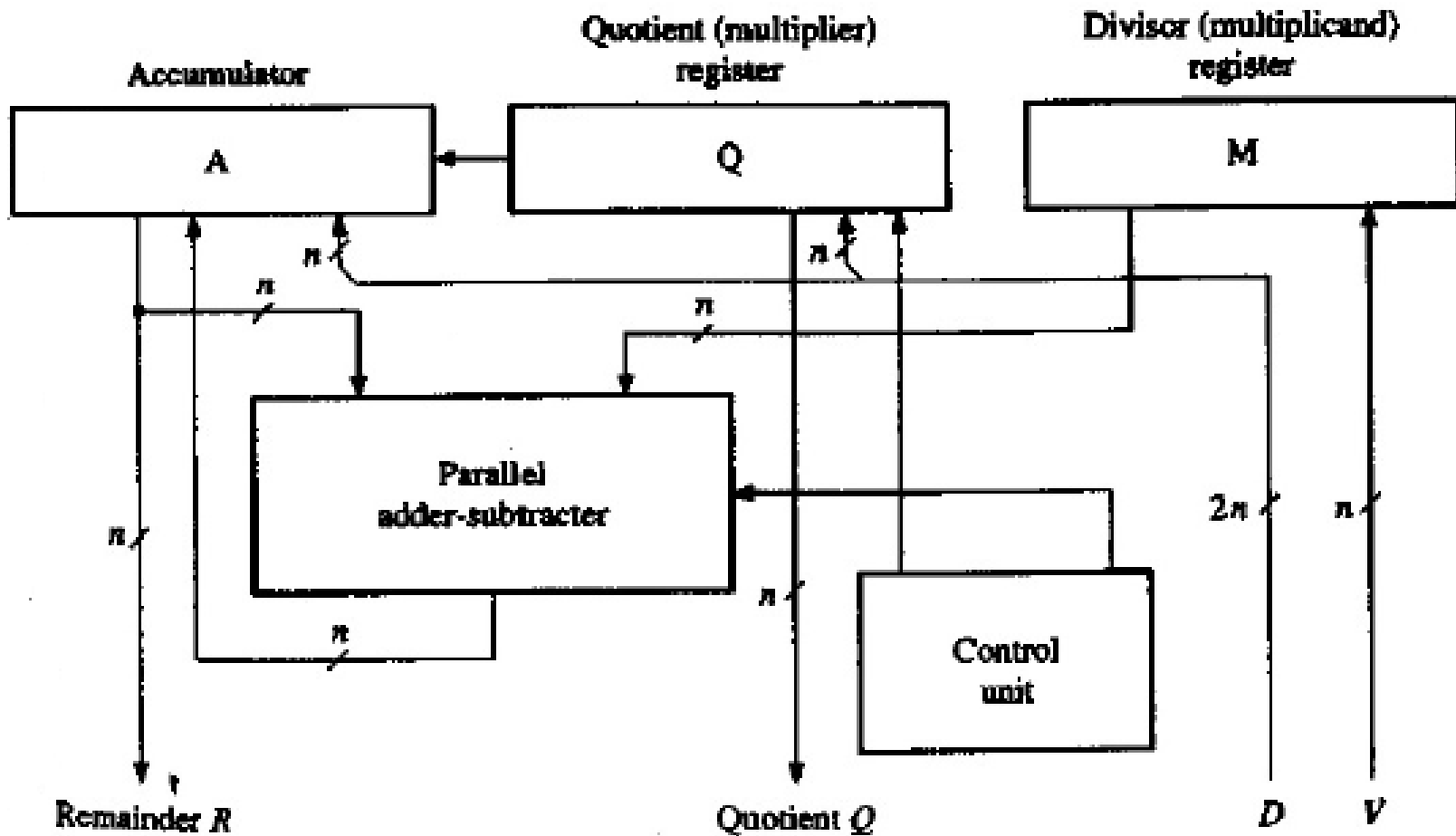

Nota: lo schema mostrato presenta il caso in cui il dividendo contiene al più  $2n-1$  bit e  $Q$ ,  $M$  e  $R$  hanno  $n$  bit ciascuno

# Schema della divisione

- ❑ Il divisore  $V$ , espresso su  $n$  bit, viene caricato in un registro  $M$  che rimane costante per tutti i passi del calcolo.
- ❑ Il dividendo  $D$ , espresso su  $2n-1$  bit, viene memorizzato in  $A[n-2:0].Q$  nella fase di inizializzazione. I registri  $A$  e  $Q$  hanno parallelismo  $n$ .
  - ❑ Il primo bit di  $A$  viene posto a 0 e la prima operazione è un left shift di  $A$ : in questo modo la cifra  $Q[0]$  è “libera” e può essere sostituita con la prima cifra calcolata del quoziente. Ad ogni passo i  $Q[0]$  conterrà la cifra del quoziente appena calcolata
- ❑ Se si usa la tecnica del **restoring**, ad ogni passo dell'algoritmo viene effettuata la sottrazione del divisore dal dividendo parziale (shiftato) contenuto in  $A$ . Il segno della differenza determina la cifra  $q_i$  del quoziente e triggera l'eventuale operazione di restoring.
- ❑ Se si usa il metodo del **non restoring**, ad ogni passo dell'algoritmo viene effettuata la somma o la sottrazione del divisore dal dividendo parziale (shiftato) contenuto in  $A$ , a seconda che il segno della precedente operazione di somma algebrica sia negativo o positivo.
- ❑ Il **segno** viene memorizzato in un flip-flop  $S$  posto in testa al registro  $A$  e viene usato per determinare la cifra  $q_i$  del quoziente.

# Algoritmo di Non-Restoring division

```
NRDivider:      (in:INBUS; OUT:OUTBUS)
                register S,A[n-1:0],M[n-1:0],Q[n-1:0],COUNT[log2n:0];
                bus INBUS[n-1:0], OUTBUS[n-1:0];

BEGIN:          COUNT:=0;S:=0;
INPUT:          A:=INBUS {carico la prima metà del dividendo D (0 in testa)}
                Q:=INBUS {carico la seconda metà del dividendo D}
                M:=INBUS; {divisore V}

LSHIFT:         S.A.Q[n-1:1]=A.Q; {la prima volta S è 0, e dopo lo shift è ancora 0}

SUB:            if S==0 then
                  S.A:=S.A-M;
                else
SUM:            S.A:=S.A+M;
                endif

SETq:          Q[0]:=not S;
                COUNT:=COUNT+1;

COUNT_TEST:   if COUNT< n then goto LSHIFT;
                endif

CORRECTION :    if S==1 then
                  S.A:=S.A+M;
                endif

OUTPUT:  OUTBUS:=Q, OUTBUS:=A;
END NRDivider;
```